

کد کنترل

۳۳۳

B

صبح پنج شنبه
۱۳۹۹/۵/۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۹

مجموعه مهندسی برق - کد (۱۲۵۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۲۷۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۳۸

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۳۰	۱
۲	ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال)	۱۵	۴۵	۳۱
۳	عدهارهای الکترونیک (۱و۲)	۱۵	۶۰	۴۶
۴	الکترونیک (۱و۲) و سیستم‌های دیجیتال ۱	۱۵	۷۵	۶۱
۵	ماشین‌های الکترونیک (۱و۲) و تحلیل سیستم‌های انرژی الکترونیک ۱	۱۵	۹۰	۷۶
۶	سیستم‌های کنترل خطی	۱۲	۱۰۲	۹۱
۷	سیگنال‌ها و سیستم‌ها	۱۲	۱۱۴	۱۰۳
۸	الکترومغناطیس *	۱۲	۱۲۶	۱۱۵
۹	مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی *	۱۲	۱۳۸	۱۲۷

* برای داوطلبان رشته مهندسی پزشکی، انتخاب یکی از این دو درس اجباری است.

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیک و...) پس از بجزاری آذون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات و قوانین می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان یوden شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- I omitted all the extraneous details while explaining the ----- of the matter to him.
1) breach 2) distinction 3) qualm 4) gist
- 2- While his brother writes in an unclear and clumsy way, Sam himself is known for his ----- style of writing.
1) lucid 2) verbose 3) dull 4) feasible
- 3- Poultry farms place the eggs into incubators to ----- the growth of the embryo into chicken.
1) conquer 2) hasten 3) outline 4) elude
- 4- With as many as three witnesses giving evidence against her, the ----- of her claim that she was innocent was in serious doubt.
1) demonstration 2) paradigm 3) veracity 4) empiricism
- 5- I did not like her way of teaching because her lecture had too many digressions; she kept on wandering to various subjects, most of them not ----- to the central idea of her topic.
1) vulnerable 2) peripheral 3) pertinent 4) loyal
- 6- With the advent of electric bulbs and emergency lights, the use of gas lamps became -----.
1) imprecise 2) repetitive 3) idealistic 4) obsolete
- 7- The employee did not believe the implausible story that Janet ----- to justify her absence from work.
1) concocted 2) scrutinized 3) manipulated 4) reassured
- 8- The doctor has advised him to ----- adhere to the prescribed regimen; otherwise, there is a danger of relapse of the illness.
1) sequentially 2) strictly 3) ineptly 4) selectively
- 9- The ----- in her speech can put off almost anyone; she urgently needs to tone down the harsh words she uses.
1) explicitness 2) enigma 3) shortsightedness 4) acerbity
- 10- He is so wasteful; he has ----- all the money that he had borrowed from me, and is now back again asking for more.
1) allocated 2) neglected 3) depleted 4) accumulated

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Good learners work hard. A few things may come easily to learners, but most knowledge requires effort (11) ----- to put in the time. They talk with others, read more, study more and carry around when they don't understand, (12) ----- about it before they go to sleep, at the gym, on the bus. Good learners are persistent. When they fail, they carry on, (13) ----- that they will figure it out eventually. (14) -----, they learn from their mistakes. Good learners recognize (15) ----- always fun. But that does not change how much they love it.

- | | | |
|-----|--|--|
| 11- | 1) which is good learners willing
3) that good learners willing are | 2) and good learners are willing
4) willing are good learners |
| 12- | 1) thinking 2) to think | 3) they think 4) by thinking |
| 13- | 1) are confident 2) who are confident | 3) they are confident 4) confident |
| 14- | 1) Although 2) In the meantime | 3) A case in point 4) Whereas |
| 15- | 1) learning not be
3) to learn not to be | 2) that learning is not
4) learning it is not |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

The next few decades will see great changes in the way energy is supplied and used. In some major oil producing nations, 'peak oil' has already been reached, and there are increasing fears of global warming. Consequently, many countries are focusing on the switch to a low carbon economy. This transition will lead to major changes in the supply and use of electricity. Firstly, there will be an increase in overall demand, as consumers switch from oil and gas to electricity to power their homes and vehicles. Secondly, there will be an increase in power generation, not only in terms of how much is generated, but also how it is generated, as there is growing electricity generation from renewable sources. To meet these challenges, countries are investing in Smart Grid technology. This system aims to provide the electricity industry with a better understanding of power generation and demand, and to use this information to create a more efficient power network.

Smart Grid technology basically involves the application of a computer system to the electricity network. The computer system can be used to collect information about supply and demand and improve engineers' ability to manage the system. With better information about electricity demand, the network will be able to increase the amount of electricity delivered per unit generated, leading to potential reductions in fuel needs

and carbon emissions. Moreover, the computer system will assist in reducing operational and maintenance costs.

Smart Grid technology offers benefits to the consumer too. They will be able to collect real-time information on their energy use for each appliance. Varying tariffs throughout the day will give customers the incentive to use appliances at times when supply greatly exceeds demand, leading to great reductions in bills. For example, they may use their washing machines at night. Smart meters can also be connected to the internet or telephone system, allowing customers to switch appliances on or off remotely. Furthermore, if houses are fitted with the apparatus to generate their own power, appliances can be set to run directly from the on-site power source, and any excess can be sold to the grid.

16- What would be the best title for the passage?

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) Renewable Energy Sources | 2) Smart Grid Technology |
| 3) Fears of Global Warming | 4) A Challenge to Oil Producing Nations |

17- According to paragraph 1, one reason for switching to a low carbon economy is that _____.

- 1) oil is getting more and more expensive
- 2) electricity can be produced all over the world
- 3) some countries may produce less oil than before
- 4) the oil producing nations do not seem to care about global warming

18- All of the following are mentioned in paragraph 1 as future changes in the supply and use of electricity EXCEPT _____.

- 1) more electricity will be generated
- 2) cars will use electricity instead of oil and gas
- 3) more attention will be given to power generation from renewable sources
- 4) consumers will attempt to generate the electricity required for their homes and vehicles themselves

19- According to paragraph 2, Smart Grid technology can be beneficial in all of the following ways EXCEPT _____.

- 1) reducing costs
- 2) accelerating power generation
- 3) enhancing system management
- 4) decreasing carbon emissions

20- According to paragraph 3, people are more likely to use appliances at times when demand is low if _____.

- 1) they know about its lower tariffs
- 2) they have a washing machine at home
- 3) they can easily switch appliances on or off
- 4) Smart Grid technology gives them information about other consumers

PASSAGE 2:

Although static electricity can be dangerous and is often nothing but a nuisance, it does have its uses. Spark plugs were mentioned earlier, but they are not the only application of static electricity that is beneficial. Copier machines would not work without static electricity.

To produce a copy, most modern copier machines make a "charged image" of the original document. The process starts with a uniformly charged belt or drum covered

with a photoconductor, which is a material sensitive to light. The machine exposes the original document to a bright source of light; the white parts of the document reflect a lot of this light, and the dark parts reflect only a little. This reflected light is focused on the photoconductor, and in places where the light is strong, the charge on the photoconductor vanishes, because the light makes the material conduct and carry away the charges. This does not affect the remaining areas, which correspond to the dark areas of the original, so they continue to be charged. The photoconductor sheet, now charged only in the places corresponding to the dark areas of the original document, contains the charged image.

Next the machine applies ink, or toner, to the charged image to make it become visible. The toner has a charge opposite that of the charged image. Electrostatic forces now come into play, for when the toner meets the charged image, it sticks to the charged areas (which correspond to the dark areas of the original), because opposite charges attract. The system removes any excess charge and transfers the toner to a sheet of paper. After an application of heat to fuse the toner onto the paper, out comes the duplicate.

- 21- According to paragraph 1, both spark plugs and copier machines -----.**
- 1) have various applications
 - 2) require static electricity to work
 - 3) were discussed in the previous sections
 - 4) are examples that illustrate how static electricity is nothing but a nuisance
- 22- Which of the following is NOT true of modern copier machines?**
- 1) They produce charged images.
 - 2) They expose the document to bright light.
 - 3) They shed only a little light on the dark parts of the original document.
 - 4) They distinguish the light parts of a document from its dark parts through their reflectivity.
- 23- The word “they” in paragraph 2 refers to -----.**
- 1) the sheets
 - 2) the charges
 - 3) the remaining areas
 - 4) the dark areas of the original
- 24- The main function of paragraph 2 and 3 is to -----.**
- 1) describe a process
 - 2) prevent a misunderstanding
 - 3) explain how a photoconductor works
 - 4) elaborate on the applications of static electricity
- 25- According to paragraph 3, why does ink stick to certain areas of the image?**
- 1) The applied heat leads the ink.
 - 2) The other areas attract the excess charge.
 - 3) Electrostatic forces are attracted to the darker areas.
 - 4) Ink and those areas are oppositely charged.

PASSAGE 3:

Fiberscopes are one of the most important outcomes of the science of fiber optics. Fibers made of glass and transparent acrylic plastic are capable of conveying light energy, and when thousands of these fibers are combined in what is called a

fiberscope, they can try transmit images. The most common fiberscopes contain about 750,000 fibers, each 0.001 centimeter, or 10 microns, in diameter. For certain uses, the diameter of the fiber may be as small as 5 microns.

Fiberscopes have a wide range of applications. In the medical field, physicians use fiberscopes to examine internal organs and as an aid in delicate surgeries. Miniature probes have also been developed to view muscle fiber, skin tissue, and blood cells. Fiberscopes have also found varied uses in industry, particularly to inspect or control operations in inaccessible areas. Bundles of fibrescopes fused together in a solid plate, called a faceplate, are being used in the manufacture of television picture tubes and other cathode-ray tube devices.

The most far-reaching applications of fiber-optic technology are in communications. Optical fibers carry voice messages for telephone service. The sound of the voice is electronically broken down into thousands of pulses per second, which causes a transmitting laser to send coordinated pulses of light through the optical fibers. At the receiving end, the light pulses are converted to electrical signals and the voice message is reconstructed. Light-wave communication systems can handle an immensely greater number of telephone calls and television programs than the current system, and they will form the basis of the "electronic superhighway" expected to crisscross the nation in the near future of the information age.

- 26- Fibers can transmit images if -----.**
- 1) the images are transparent
 - 2) they can convey light energy
 - 3) they are mixed with acrylic plastic
 - 4) many of them are combined in a fiberscope
- 27- It can be understood from the passage that most fibers are -----.**
- 1) larger than 5 microns in diameter
 - 2) used to transmit written messages
 - 3) smaller than 0.001 centimeter
 - 4) used in the medical field
- 28- All of the following are mentioned as what fiberscopes can do in the medical field EXCEPT -----.**
- 1) helping surgeries
 - 2) checking skin tissue
 - 3) viewing brain activity
 - 4) examining internal organs
- 29- Optical fibers carry voice messages by -----.**
- 1) using cathode-ray tube devices
 - 2) converting electrical signals to light pulses
 - 3) using a solid plate called a faceplate
 - 4) allowing an immense number of coordinated electrical signals to go through them
- 30- The word "handle" in the third paragraph is closest in meaning to -----.**
- 1) manage
 - 2) overcome
 - 3) transfer
 - 4) include

ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال):

۳۱ - برای حل معادله دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال):
 از تغییر متغیر $y = e^{x^r} u$ استفاده می‌کنیم.

$$\begin{cases} y'' - 4xy' + 4x^2y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = \sqrt{2} \end{cases}$$

$y(\sqrt{2})$ کدام است؟

(۱) $e^r \sin \sqrt{2}$

(۲) $e^r \cos \sqrt{2}$

(۳) $e^r \sin 2$

(۴) $e^r \cos 2$

۳۲ - مسیرهای متعامد به دسته منحنی‌های $r = c(1 - \sin \theta)$ ، در مختصات قطبی، کدام است؟

(۱) $r = c(1 - \sin \theta)$

(۲) $r = c(1 + \sin \theta)$

(۳) $r = c(1 - \cos \theta)$

(۴) $r = c(1 + \cos \theta)$

۳۳ - اگر y جواب معادله دیفرانسیل باشد، $y'(\circ) = 1$ کدام است؟

$$\begin{cases} y'' - 4y'^2 = 4y \\ y'(\circ) = 1 \\ y(\circ) = 0 \end{cases}$$

(۱) $\frac{11e^{-2} + 9}{8}$

(۲) $\frac{11e^2 - 9}{8}$

(۳) $\frac{25e^{-4} + 27}{32}$

(۴) $\frac{25e^4 - 27}{32}$

۳۴ - تبدیل معکوس لاپلاس $F(s) = \tan h^{-1} \frac{1}{s}$ ، کدام است؟

(۱) $\frac{\sin t}{t}$

(۲) $t \sin t$

(۳) $\frac{\sinh t}{t}$

(۴) $t \sinh t$

- ۳۵ - ضریب x^2 در سری مکلورن جواب حاصل از مسئله $(2x+1)y'' - xy' + y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, کدام است؟

$$\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\frac{1}{6} \quad (2)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$-\frac{1}{6} \quad (4)$$

- ۳۶ - فرض کنید $\int_0^{2\pi} f(x) \cos^n x \, dx$ باشد. حاصل $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx + n \cos nx}{n^n + 1}$ کدام است؟

$$\frac{139\pi}{1120} \quad (1)$$

$$\frac{139\pi}{585} \quad (2)$$

$$\frac{278\pi}{585} \quad (3)$$

$$\frac{278\pi}{2340} \quad (4)$$

- ۳۷ - تابع $g(x) = e^{-|x|} \cos x$ را در نظر بگیرید. اگر $a(\omega), b(\omega)$ ضرایب انتگرال فوريه تابع فوق و $\omega > 1$ باشد، آنگاه

$$\text{مقدار تقریبی } \frac{a(2\omega)}{a(4\omega)}, \text{ برابر کدام است؟}$$

$$2 \quad (1)$$

$$4 \quad (2)$$

$$8 \quad (3)$$

$$2\pi \quad (4)$$

- ۳۸ - فرض کنید هدف تعیین توزیع دمایی حالت پایدار در یک صفحه تخت نازک است که ربع اول صفحه مختصات را اشغال کرده است. فرض کنید مرز $x = 0$ در دمای صفر درجه نگه داشته شده و مرز $y = 0$ برای $0 \leq x \leq 2$ داریم. دمای ثابت ۴ و برای $x > 2$ صفر است. اگر $u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty c_k \sin kx e^{-ky} dk$ جواب مسئله مورد نظر باشد، کدام است؟

$$\frac{1 + \cos 2k}{2k} \quad (1)$$

$$\frac{1 - \cos 2k}{2k} \quad (2)$$

$$\frac{1 + \cos 2k}{k} \quad (3)$$

$$\frac{1 - \cos 2k}{k} \quad (4)$$

۳۹- فرض کنید $f(z) = \oint_{|z|=r} \frac{z^k dz}{(z-\alpha)^l (z-2\alpha)} \quad (i)$ است. مقدار $f'(i)$ کدام است؟

- ۲۲π (۱)
- ۴۴πi (۲)
- ۴۴π (۳)
- ۲۲πi (۴)

۴۰- اگر مساحت ناحیه تبدیل یافته $w = z + \frac{1}{z}$ با نگاشت $p = |z|$ برابر $\frac{15\pi}{4}$ باشد، آنگاه p کدام است؟

- ۱ (۱)
- ۲ (۲)
- ۳ (۳)
- ۴ (۴)

۴۱- مدادهای داخل یک بستهٔ ۱۲ تایی مداد رنگی را به‌طور کاملاً تصادفی کنار هم قرار می‌دهیم. احتمال این‌که بین دو مداد آبی و قرمز سه مداد با رنگ‌های دیگر قوار بگیرد، کدام است؟

- ۰/۱ (۱)
- ۰/۱۲ (۲)
- ۰/۱۵ (۳)
- ۰/۱۸ (۴)

۴۲-تابع چگالی احتمال مشترک دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر است:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \Lambda & 1 \leq x \leq y \geq 0 \\ 0 & \text{سایر} \end{cases}$$

که در آن A یک مقدار ثابت است. میانگین شرطی $E\{X | Y = \frac{1}{2}\}$ برابر کدام است؟

- $\frac{3}{4}$ (۱)
- $\frac{2}{3}$ (۲)
- $\frac{4}{5}$ (۳)
- $\frac{3}{2}$ (۴)

۴۳-تابع مولد ممان متغیر تصادفی X به صورت زیر است:

$$\Phi_X(s) = E\{e^{sx}\} = \left(\frac{1}{3}e^s + \frac{2}{3}\right)^{10}$$

اگر $Z = 2X - 1$ باشد، میانگین متغیر تصادفی Z برابر کدام است؟

- ۱۱ (۱)
- ۸۱ (۲)
- ۱۰۱ (۳)
- ۱۵۱ (۴)

- ۴۴- فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مستقل با تابع چگالی احتمال‌های زیر باشند:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{A}{x^3} & x \geq 1 \\ 0 & \text{سایر} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{B}{y^3} & y \geq 1 \\ 0 & \text{سایر} \end{cases}$$

احتمال پیشامد $P[X > Y]$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{3}$

(۲) $\frac{1}{2}$

(۳) $\frac{2}{3}$

(۴) $\frac{3}{4}$

- ۴۵- فرض کنید n یک متغیر تصادفی گسسته با تابع جرم‌های احتمالی $P\{n=0\} = P\{n=1\} = P\{n=2\} = \frac{1}{3}$ یک متغیر تصادفی یکنواخت در بازه $[1, -1]$ و مستقل از n و $y = X^n$ باشد. کوواریانس بین متغیر تصادفی X و n کدام است؟


(۱) $\frac{-4}{9}$

(۲) $\frac{2}{9}$

(۳) $\frac{4}{9}$

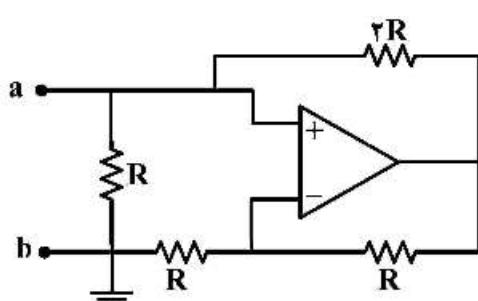(۴) $\frac{-2}{9}$

- ۴۶- در مدار زیر، مقاومت ورودی R_{in} از دو سر a ، b کدام است؟




(۱) $\frac{1}{R}$

(۲) R

(۳) $2R$

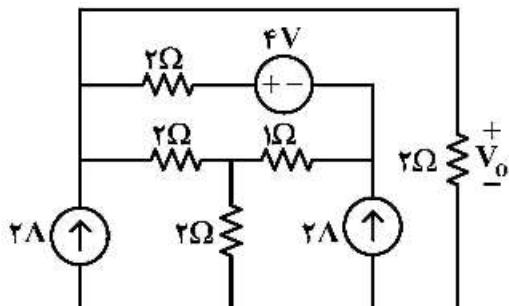
(۴) ∞

- ۴۷- ولتاژ خروجی V_0 در مدار زیر، چند ولت است؟




- $\frac{24}{13}$ (۱)
 $\frac{32}{13}$ (۲)
 $\frac{48}{13}$ (۳)
 $\frac{64}{13}$ (۴)

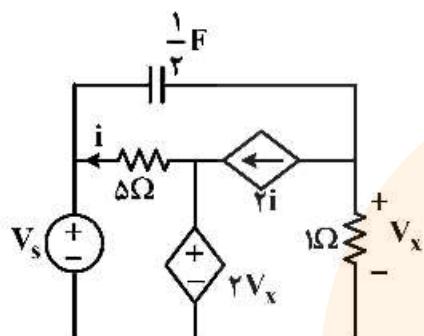- ۴۸- ثابت زمانی مدار زیر، چند ثانیه است؟




- $\frac{5}{18}$ (۱)
 $\frac{18}{5}$ (۲)
 $\frac{5}{9}$ (۳)
 $\frac{9}{5}$ (۴)

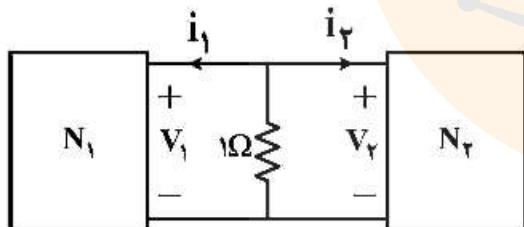- ۴۹- دو شبکه N_1 و N_2 را که مشخصه $i-v$ آنها در شکل الف رسم شده به صورت شبکه ب به یک مقاومت 1Ω متصل می‌کنیم. جریان i کدام است؟




شکل ب

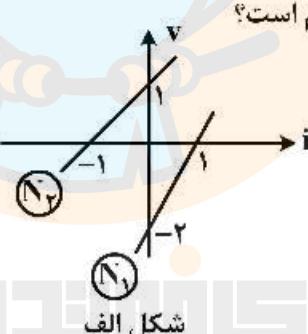


- $i_2 = -1$ (۱)
 $i_2 = +1$ (۲)
 $i_2 = \frac{-1}{5}$ (۳)
 $i_2 = \frac{4}{3}$ (۴)

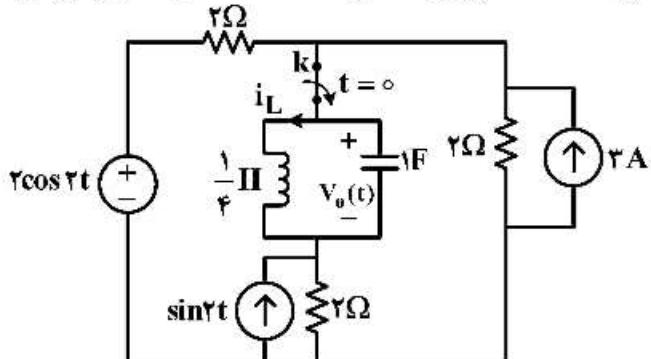- ۵۰- در مدار زیر کلید k به مدت طولانی بسته بوده تا مدار به حالت دائمی برسد. در لحظه $t=0$ کلید k باز می‌شود. ولتاژ $v_0(t)$ برای $t \geq 0$ کدام است؟



- $1 - 2\sqrt{5}\sin 2t$ (۱)
 $1 + 2\sqrt{5}\sin 2t$ (۲)
 $\cos 2t - 2\sqrt{5}\sin 2t$ (۳)
 $2\cos 2t + 2\sqrt{5}\sin 2t$ (۴)

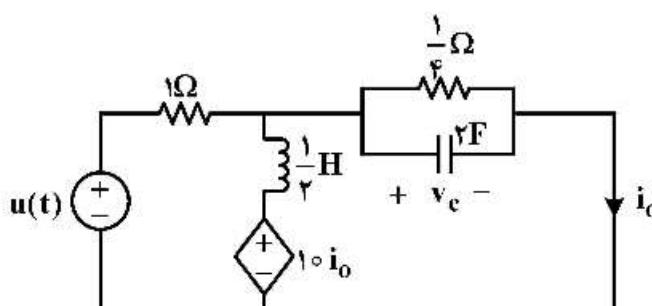-۵۱- در مدار زیر، i_0 و v_c به ترتیب کدام است؟ ولتاژ اولیه خازن و جریان اولیه سلف را صفر در نظر بگیرید.








$$-\frac{v_c}{s} \text{ , } -1A \quad (1)$$

$$-\frac{v_c}{s} \text{ , } -1A \quad (2)$$


$$\frac{v_c}{s} \text{ , } 1A \quad (3)$$

$$\frac{v_c}{s} \text{ , } 1A \quad (4)$$

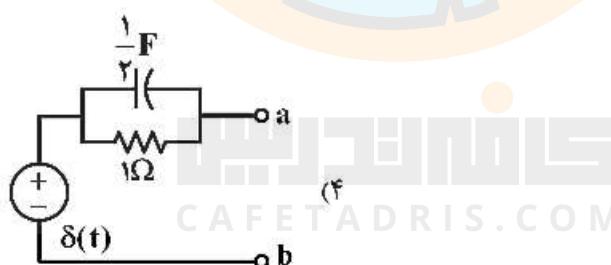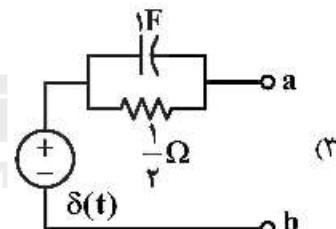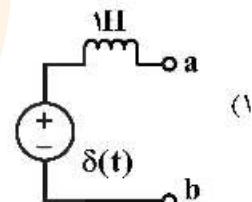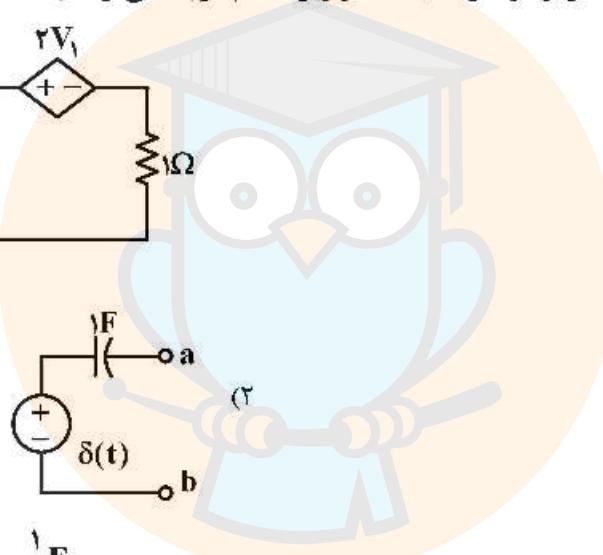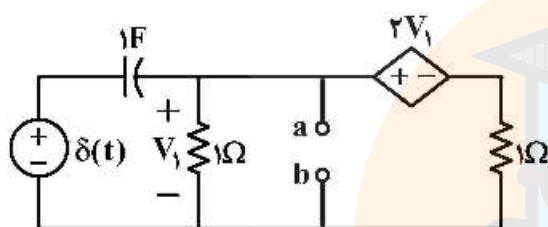-۵۲- مدار معادل تونن حالت صفر از دو سر a, b مدار زیر، کدام گزینه می‌تواند باشد؟



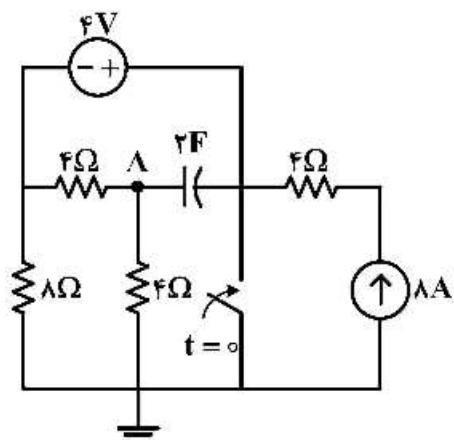-۵۳- در شکل زیر، کلید برای مدت طولانی باز بوده است و در $t = 0^+$ ولتاژ نقطه A در چند ولت است؟




$$16 \quad (1)$$

$$+20 \quad (2)$$

$$-20 \quad (3)$$

$$-36 \quad (4)$$

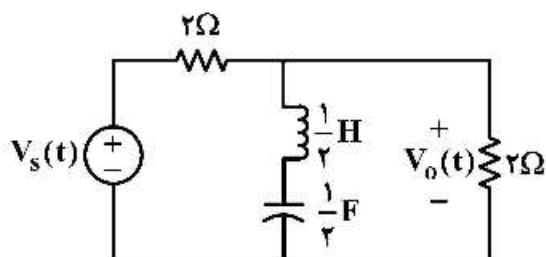

-۵۴- در مدار زیر پاسخ ضربه کدام است؟


$$\frac{1}{2}\delta(t) - \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-t} \cos(\sqrt{3}t + 30^\circ) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}\delta(t) - \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-t} \cos(\sqrt{3}t + 60^\circ) \quad (2)$$

$$\delta(t) - \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-t} \cos(\sqrt{3}t + 60^\circ) \quad (3)$$

$$\delta(t) - \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-t} \cos(\sqrt{3}t + 30^\circ) \quad (4)$$

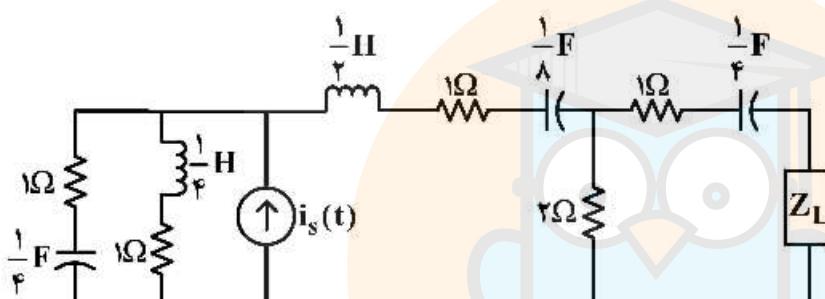-۵۵- در مدار زیر، $i_s(t) = 2\cos 4t$ ، مقادیر خازن‌ها بر حسب فاراد، سلف‌ها بر حسب هاتری و مقاومت‌ها بر حسب اهم داده شده است. امپدانس بار چه قدر باشد تا حداقل توان متوسط را از مدار دریافت کند؟




۲ (۱)

$2+j$ (۲)

$2-j$ (۳)

$2+2j$ (۴)

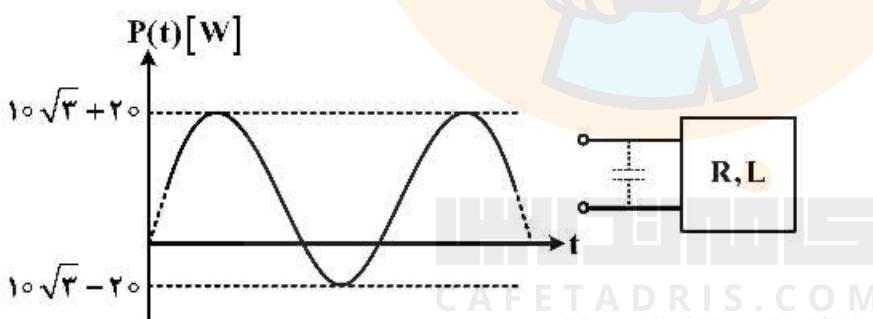-۵۶- نمودار توان لحظه‌ای شبکه‌ای از مقاومت‌ها و سلف‌های مثبت در شکل زیر نمایش داده شده است. اگر با موازی کردن خازن C با شبکه فوق ضربه توان ثابت بماند، توان راکتیو تولیدی خازن کدام است؟




-۱۰ VAR (۱)

-۲۰ VAR (۲)

-۳۰ VAR (۳)

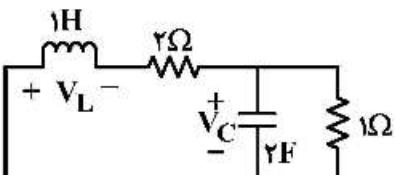(۴) امکان ندارد با افزودن خازن به شبکه ضربه توان ثابت بماند.

-۵۷- در مدار زیر، معادله ولتاژ خازن $V_C(t) = e^{-rt}(\sin t + \cos t)$ است. مقدار $V_L(t)$ کدام است؟




$$e^{-rt}(3\sin t - 11\cos t) \quad (1)$$

$$e^{-rt}(9\cos t - 2\sin t) \quad (2)$$

$$e^{-rt}(9\sin t - 2\cos t) \quad (3)$$

$$e^{-rt}(11\sin t - 3\cos t) \quad (4)$$

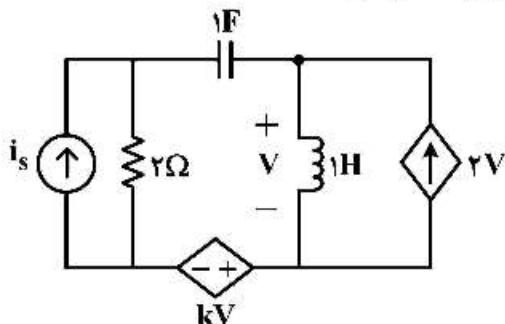- ۵۸ در مدار زیر محدوده k چقدر باشد تا فرکانس طبیعی متغیر V موهومی خالص گردد؟




- $$k > r - \ell$$

- $$0 < k < r \text{ } (r)$$

- $$0 < k < f(r)$$

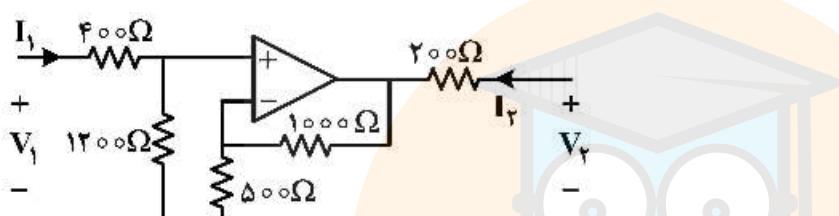۴) صمک نسبت

- در مدار زیر، با فرض ایدئال بودن OP - Amp، دترمینان ماتریس H مدار کدام است؟




- 1 (1)

- 17

- A 15

- 18 (F)

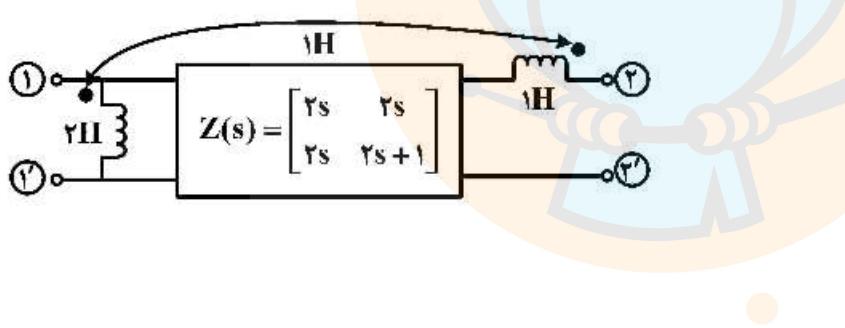- ۶۰- در دو قطبی نشان داده شده در شکل زیر، مقدار $\angle ۱$ کدام است؟



- $$\frac{r}{r+s} \quad (1)$$


- $$-\frac{3}{2} \alpha$$

- $$\frac{r+s}{m} \in \mathbb{Q}$$

- $$-\frac{r+s}{r} \quad (f)$$

الكترونیک (۱۹۲) و سیستم‌های دیجیتال؛

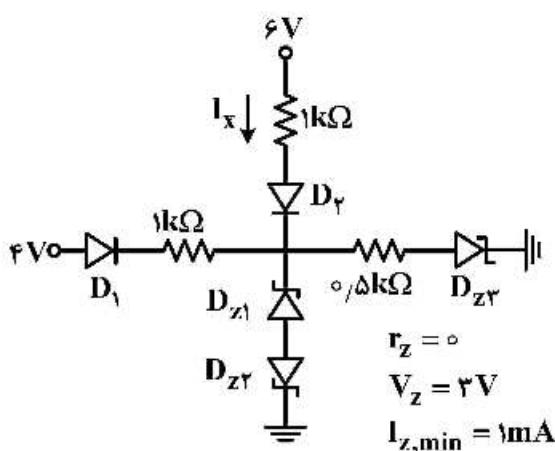۶۱- در مدار زیر همه دیودها ایدئال بوده و ولتاژ شکست دیودهای زنر ۳ ولت است. مقدار جریان I_1 چند میلی آمپر است؟




- T/8 (1)

- 10

- ۵۹۸

- 10

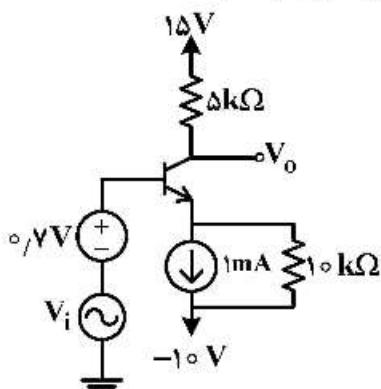۶۲- در مدار زیر $V_{BE} = 0.7V$ است. حداکثر مقدار دامنه سوئیچ متقارن خروجی، تقریباً چند ولت است؟




83

10 (v)

$$\frac{10}{r} \text{ cm}$$

5

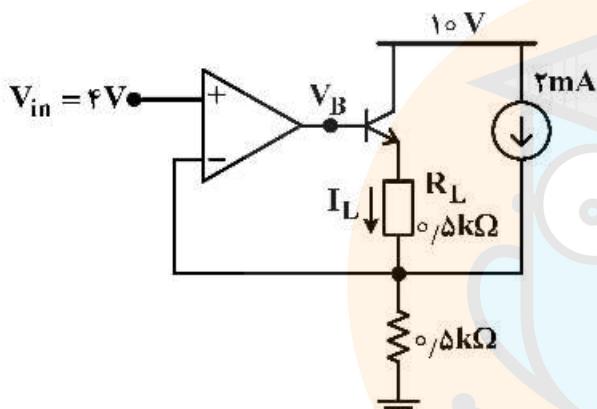۶۳- در مدار ذیر، آپامپ ایدئال و در ترانزیستور $\alpha = 1$ و $V_{BE} \approx 0.7V$ فرض می‌شود. جریان گذرنده از بار (I_L) و ولتاژ بیس (V_B) کدام است؟




$I_L = \lambda$ ، $V_B = \lambda/7$ ولت λ ميل اعماق

$V_B = 6 \text{ V}$ و $V_A = 8 \text{ V}$

للت و ميل امس ع

$$J_1 \equiv g_{\mu\nu} \partial^\mu \phi \partial^\nu \phi - V_\phi \equiv \Lambda \dot{\phi}^2 + V_\phi$$

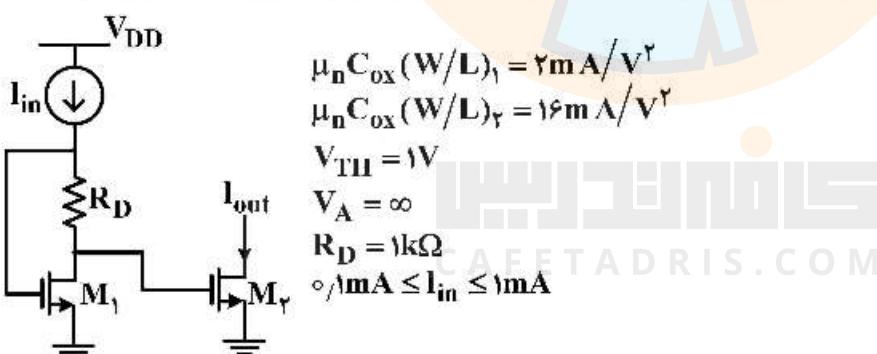^{۶۴}- در مدار زیر، همه توان پستورها در ناحیه اشیاع بایاس شده‌اند. حداقل مقدار جریان خروجی Q_{min} , چند میلی آمیر است؟




◎◎◎

9. A (7)

878

18

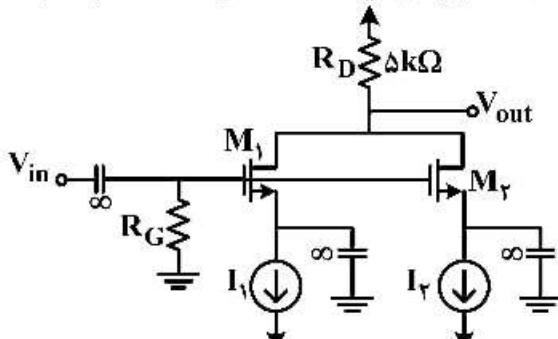- ۶۵ در مدار زیر، ترانزیستورهای M_1 و M_2 یکسان بوده و در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند. اگر $I_1 + I_2 = 4mA$



اشد، حداقل مقدار بهره ولتاز $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$ آن کدام است؟

30 (V)


1880

100 of

1000

$$\lambda = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = \gamma \Delta m A / V^\gamma$$

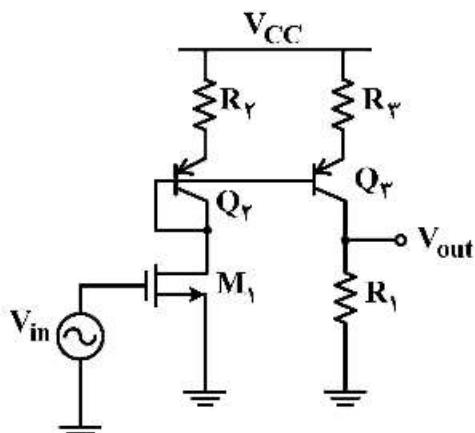- با فرض $V_A = \infty$ و $\beta = \infty$ ، بهره ولتاژ در مدار، کدام است؟




$g_m R_s \alpha$

$$\frac{g_m g_{mr} R_i R_r}{(1 + g_{mr} R_r)} \quad (m)$$

$$\frac{g_m R_i R_o}{R_s} \quad (5)$$

$$\frac{g_m g_{mr} R_1}{g_{mr}} \quad (f)$$

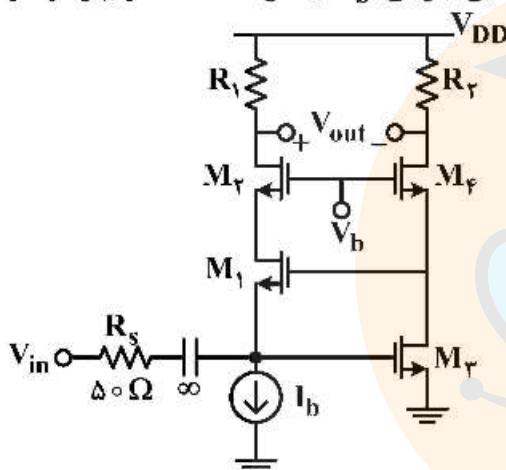^{۶۷}- در مدار زیر همه ترازیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند و منبع جریان I_0 ایدئال است. مقدار پهله ولتاژ



آن کدام است؟


10 (1)

۲۰ (۵)

۷۰

$f \circ (F)$

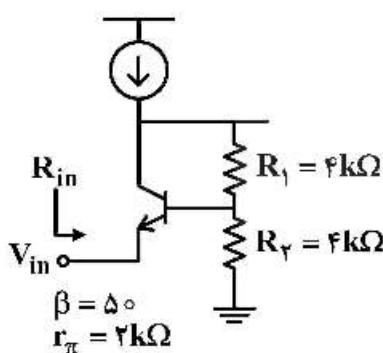۶۸- در مدار زیر، مقدار مقاومت ورودی (R_{in})، چند کیلو اهم است؟




5 (1)

F (T)

A 15

FOOT

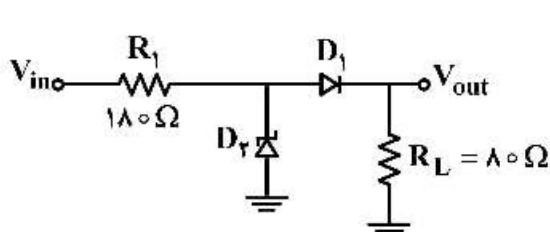۶۹- در مدار زیر، مقاومت دینامیکی دیود D_1 برابر با 20 اهم و مقاومت شکست دیود D_2 برابر با 25 اهم است. مقدار



رگولاسيون خط آن کدام است؟

o₁ oΛ(1)

०, ०२ (८)

O/F (T)

卷之三

-۷۰ در توصیف زیر کدام عبارت درمورد قرار گرفتن Flip.Flop ، Latch یا ترکیبی ساده، روی سه خروجی درست است؟

module hs(input[۷:۰] A,B,C,input[۱:۰] F,inputs,output reg d۱,d۲,d۳);

always @ (A,B,C,F) begin

Case(F)

۰: {d۱,d۲,d۳} = {(A == B),(A < B),(A > B)};

۱: begin d۲ = A > B; d۱ = A < B; end

۲: begin d۱ = s ? A > B : A < B; d۲ = ۰; d۳ = ۰; end

۳: {d۱,d۲,d۳} = ۳'b111;

default : {d۱,d۲,d۳} = ۳'b00;

end case

end

endmodule

(۱) d۱ دارای لج است، d۲ دارای لج است، d۳ دارای لج است.

(۲) d۱ ترکیبی ساده است، d۲ ترکیبی ساده است، d۳ دارای لج است.

(۳) d۱ دارای لج است، d۲ ترکیبی ساده است، d۳ دارای لج است.


(۴) d۱ دارای لج است، d۲ ترکیبی ساده است، d۳ دارای فلیپ فلاپ است.

-۷۱ شکل زیر یک جمع کننده ۹ بیتی Carry Ripple Adder (CRA) را نشان می‌دهد که از اتصال ۳ جمع کننده ۳

بیتی CRA به دست آمده است. هر ماجول ۳ بیتی CRA یک سیگنال P را تولید می‌کند. فرض کنید تأخیر مالتی

پلکسر، Full Adder و محاسبه P با هم برابر باشند. تأخیر محاسبه حاصل جمع در کدام گزینه بیشتر است؟

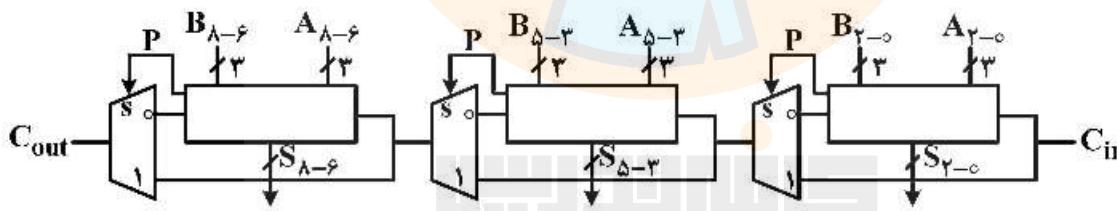P سیگنال انتشار بیت نقلی گروهی (Block Carry) است




$$\begin{array}{l} \text{CAFETADRIS CO} \\ \text{A} = 010 \quad 101 \quad 101 \quad C_{in} = 0 \quad (1) \\ \text{B} = 101 \quad 010 \quad 011 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{A} = 110 \quad 101 \quad 101 \quad C_{in} = 0 \quad (2) \\ \text{B} = 101 \quad 110 \quad 111 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{A} = 111 \quad 111 \quad 111 \quad C_{in} = 1 \quad (3) \\ \text{B} = 111 \quad 111 \quad 111 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{A} = 111 \quad 011 \quad 111 \quad C_{in} = 1 \quad (4) \\ \text{B} = 011 \quad 111 \quad 011 \end{array}$$

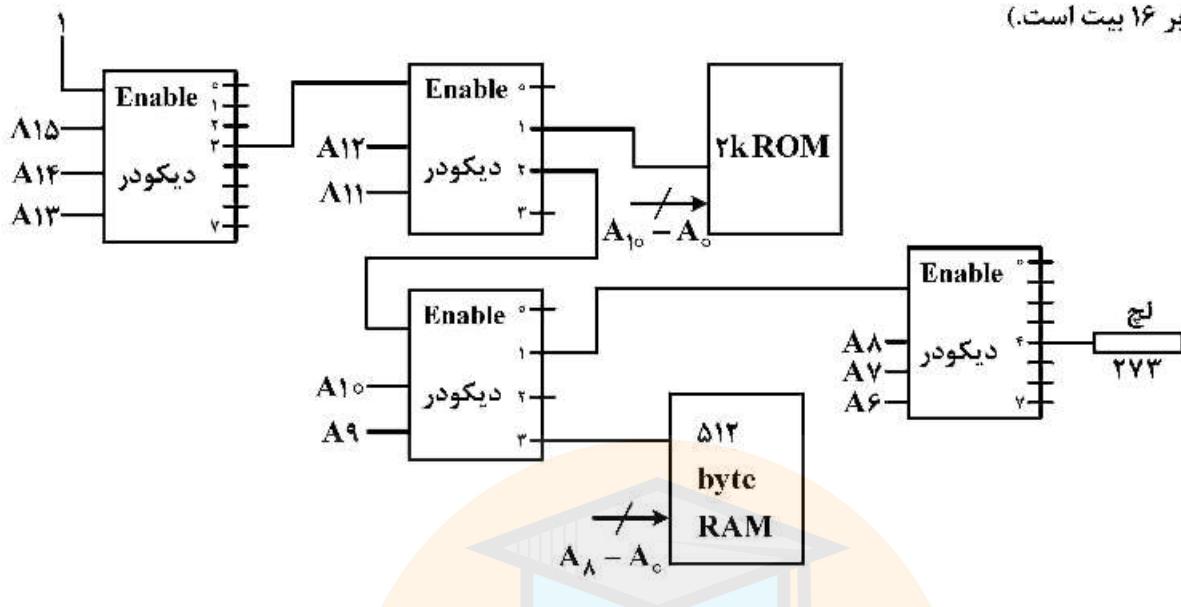- ۷۲- در مدار زیر، آدرس‌های اول و آخر RAM و ROM و لج به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (حجم آدرس باس برابر ۱۶ بیت است).



۰۱ ۰۰۰۰ ۴۸۰۰
۰۳ ۰۰۰۰ ۴۷FF

۰۲ ۰۰۰۰ ۴۸۰۰
۰۸C۲ ۴۸FF


۰۳ ۰۰۰۰ ۴۸۰۰
۰۵FF ۴FFF

۰۴ ۰۰۰۰ ۴۹۰۰
۰۸۰۰ ۴۷FF



CAFETADRIS.COM

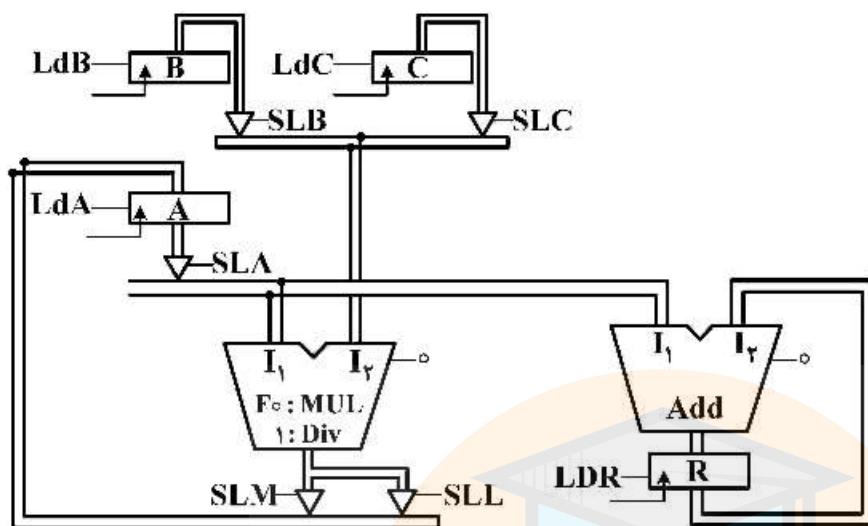- ۷۳- مدار زیر برای انجام ضربها و جمع هاست و تنها هشت بیت پر ارزش در ضربها مطرح است. برای انجام Select، کدام کنترل سیگنال‌ها و به چه ترتیب صادر شوند؟ در کنترل سیگنال‌ها SL برای Select $R = R + A \times B \times C$ و Ld برای Load است.



(۱)

LdA	SLA	LdB	SLB	LdC	SLC	SLM	SLL	LdR	
○	1	○	○	○	1	1	○	○	سیکل ۱
○	1	○	○	○	1	1	○	○	سیکل ۲
○	○	○	1	○	1	1	○	○	سیکل ۳

(۲)

LdA	SLA	LdB	SLB	LdC	SLC	SLM	SLL	LdR	
○	1	○	1	○	○	1	○	○	سیکل ۱
○	1	○	1	○	1	○	○	○	سیکل ۲
○	○	○	○	○	○	○	1	1	سیکل ۳


(۳)

LdA	SLA	LdB	SLB	LdC	SLC	SLM	SLL	LdR	
1	1	1	○	1	○	1	○	○	سیکل ۱
○	1	○	○	1	○	1	○	○	سیکل ۲
○	○	○	○	○	○	○	○	1	سیکل ۳

(۴)

LdA	SLA	LdB	SLB	LdC	SLC	SLM	SLL	LdR	
1	1	○	1	○	○	1	○	○	سیکل ۱
1	1	○	○	○	1	1	○	○	سیکل ۲
○	1	○	○	○	○	○	○	1	سیکل ۳

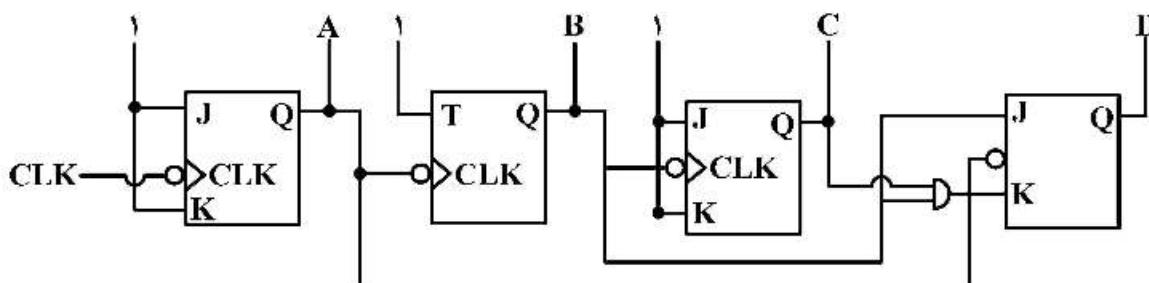- ۷۴ در مدار زیر، اگر تأخیر خروجی‌ها (\bar{Q}, Q) نسبت به ورودی (CLK) برابر $4/5\text{ ns}$ باشد، بیشترین فرکانس قابل پذیرش برای CLK ورودی مدار، چند مگاهرتز است؟




۵۵/۵۵ (۱)

۷۴/۰۷ (۲)

۱۱۱/۱۱ (۳)

۲۲۲/۲۲ (۴)

- ۷۵ در مدار زیر، چند Hazard وجود دارد؟

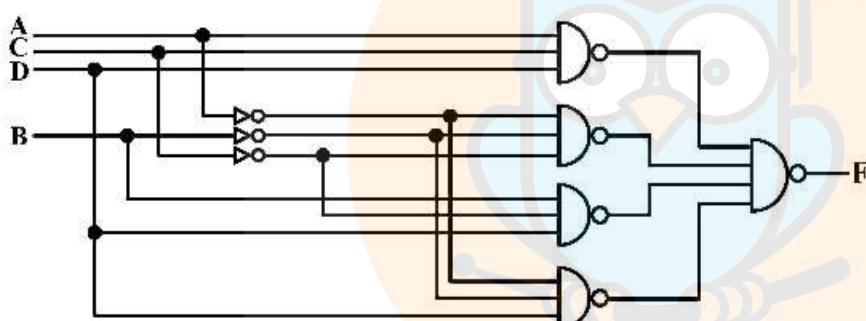

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

ماشین‌های الکترونیکی (۱و۲) و تحلیل سیستم‌های انرژی الکترونیکی ۱:

- ۷۶ در یک موتور القایی سه فاز قفس سنجابی، گشتاور ماکزیمم ۲ برابر گشتاور بار کامل است. مقاومت و راکتانس حالت سکون هر فاز روتور ارجاع شده به سمت استاتور به ترتیب برابر 0.2Ω و 2Ω است. اگر موتور به روش ستاره - مثلث راهاندازی شود، گشتاور راهاندازی چند برابر گشتاور نامی خواهد بود؟ از امیدانس استاتور چشم پوشی شود.

۰/۱۳۲ (۱)

۰/۱۹۸ (۲)

۰/۳۹۶ (۳)

۰/۵۹۴ (۴)

- ۷۷ یک ماشین القایی که سرعت سنکرون آن n_s است، با سرعت n_T می‌چرخد. می‌توان گفت که سرعت میدان گردان روتور نسبت به:

(۲) استاتور، n_S است.

(۱) روتور، n_T است.

(۴) استاتور، n_T است.

(۳) روتور، n_S است.

- ۷۸- یک موتور الکتریک سه فاز 15 kW , 400 ولت، 4 قطب، 50 Hz با اتصال ستاره زیر بار کامل با گشتاور الکترومغناطیسی 100 Nm کار می‌کند. مقاومت هر فاز استاتور یک اهم است. جریان بی‌باری موتور 8 A ، توان ورودی در حالت بی‌باری $1/5\text{ kW}$ و تلفات هسته 808 W است. سرعت موتور در بار کامل چند rpm است؟
- (۱) 1430
 (۲) 1440
 (۳) 1480
 (۴) 1490


- ۷۹- در یک موتور dc تحریک مستقل مقادیر نامی به شرح زیر است:

$$V_{an} = 210\text{ V}, I_{an} = 10\text{ A}, n_B = 1000\text{ rpm}, I_{fh} = 1\text{ A}, R_a = 1\Omega$$


این موتور به منبع ولتاژ نامی وصل می‌شود و با 25% گشتاور نامی در سرعت $n_2 = 2000\text{ rpm}$ کار می‌کند. جریان تحریک در این حالت چند آمپر است؟ مدار مغناطیسی ماشین خطی فرض می‌شود.

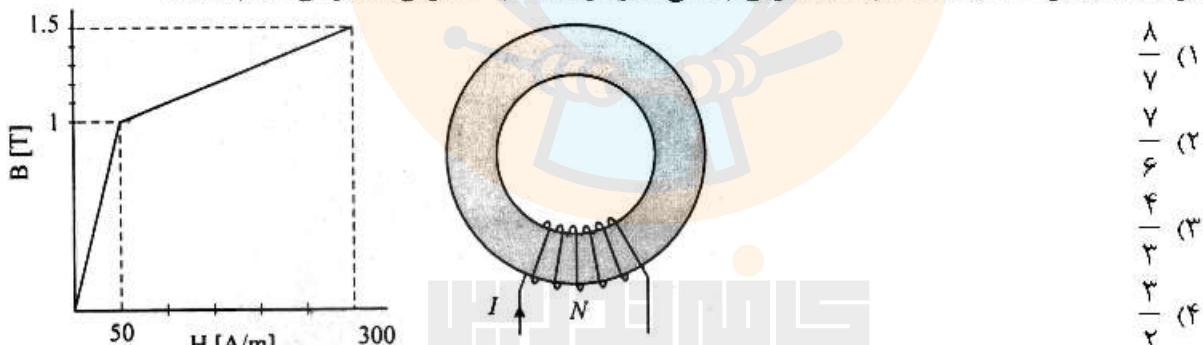- (۱) $0/13$
 (۲) $0/27$
 (۳) $0/51$
 (۴) $0/91$

- ۸۰- یک مدار مغناطیسی با هسته، با مقطع تاج دایره مطابق شکل زیر مفروض است. مشخصه (H)(B) هسته نیز در شکل زیر داده شده است. سیم پیچ دارای 200 دور است و جریان 45 A آمپر از آن عبور داده می‌شود. محیط داخلی هسته $1/2$ متر و محیط خارجی آن 2 متر است و با توجه به زیاد بودن اختلاف این دو محیط، چگالی شار در هسته یکنواخت نیست. نسبت بیشترین چگالی شار در هسته به کمترین مقدار آن گدام است؟



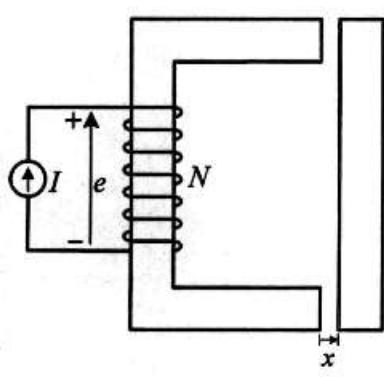- ۸۱- سیم پیچ مبدل الکترومکانیکی شکل زیر، از یک منبع جریان ثابت I آمپر تغذیه می‌شود. قسمت متحرک نیز تحت یک نیروی خارجی متناوب قرار دارد به طوری که مقدار x نشان داده شده در شکل به صورت $x = 2x_0 + x_0 \sin \omega t$ با زمان تغییر می‌کند. سطح مقطع هسته یکنواخت و برابر A است. از افت آمپر دور در هسته، و نیز از نشت و پراکندگی شار چشم پوشی می‌شود. معادله نیروی محکمه القا شده در دو سر سیم پیچ گدام است؟



$$e = -\frac{\mu_0 A \omega N^2 I}{x_0^2} \cos \omega t \quad (1)$$

$$e = -\frac{\mu_0 A \omega N^2 I}{x_0} \cos \omega t \quad (2)$$

$$e = -\frac{\mu_0 A \omega N^2 I}{2x_0^2} \cos \omega t \quad (3)$$

$$e = -\frac{\mu_0 A \omega N^2 I}{2x_0} \cos \omega t \quad (4)$$

-۸۲- یک موتور سری با مدار مغناطیسی خطی از یک منبع ولتاژ 40 ولتی راهاندازی می‌شود و ولتاژ آن به تدریج تا 200 ولت افزایش داده می‌شود و در نهایت به حالت ماندگار می‌رسد. گشتاور راهاندازی موتور چهار برابر گشتاور بار است. اگر گشتاور بار 30 نیوتن متر باشد، سرعت موتور چند دور در دقیقه خواهد بود؟ (مجموع مقاومت‌های آرمیچر و میدان 8% اهم است).

$$\frac{4500}{\pi} \quad (1)$$

$$\frac{5500}{\pi} \quad (2)$$

$$\frac{4000}{\pi} \quad (3)$$

$$\frac{5000}{\pi} \quad (4)$$

-۸۳- مشخصه بی‌باری یک موتور dc شنت به صورت $E_a = \frac{(9I_{sh} + 2)n}{57(I_{sh} + 2)}$ ولت است که در آن، n سرعت موتور بر حسب دور در دقیقه و I_{sh} شدت جریان میدان بر حسب آمپر است. مقاومت آرمیچر $2/2$ اهم است. موتور از یک منبع 205 ولتی تغذیه می‌شود و با جریان آرمیچر 25 آمپر و با سرعت 1800 دور در دقیقه می‌چرخد. مقاومت میدان شنت چند اهم است؟

$$40 \quad (1)$$

$$41,25 \quad (2)$$

$$50 \quad (3)$$

$$51,25 \quad (4)$$

-۸۴- یک ترانسفورماتور تک فاز 10kVA ، مفروض است. تلفات هسته تحت ولتاژ نامی 100W ، تلفات مسی در بار نامی 200W و منحنی بار روزانه این ترانسفورماتور به صورت زیر است:

10 ساعت با 70% بار نامی و ضریب توان $8/8$
 4 ساعت بی‌بار

10 ساعت با 90% بار نامی و ضریب توان $9/9$
راندمان شباهه روزی ترانسفورماتور، چند درصد است؟


$$96,07 \quad (1)$$

$$96,48 \quad (2)$$

$$96,75 \quad (3)$$

$$96,97 \quad (4)$$

- ۸۵ - ثانویه یک ترانسفورماتور تکفاز 10kVA مطابق شکل زیر از دو سیم پیچ مشابه، که موازی هم هستند، تشکیل شده است. ترانسفورماتور با ولتاژ نامی تغذیه می‌شود و هنگامی که در بار کامل قرار دارد، تلفات آهن معادل $2/2\text{kW}$ و تلفات مس در اولیه و ثانویه به ترتیب $8\text{A}/0^\circ$ و $1/2\text{kW}$ می‌شود. یکی از سیم پیچ‌های ثانویه مدار باز می‌شود و اولیه از منبع ولتاژ نامی خود تغذیه می‌شود. راندمان ترانسفورماتور در حالی که سیم پیچ دیگر ثانویه یک بار را با جریان نامی خود و با ضریب توان واحد تغذیه می‌کند، چند درصد می‌شود؟ از مدار معادل تقریبی استفاده کنید.

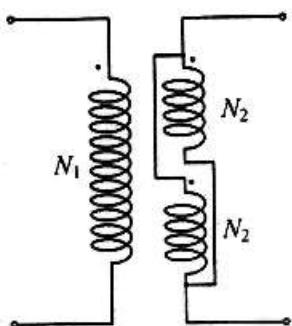

- (۱) $60/9$
 (۲) $62/5$
 (۳) $76/9$
 (۴) $87/7$


- ۸۶ - انتهای یک خط تکفاز دو سیم به طول 50 کیلومتر اتصال کوتاه شده است. چنانچه ولتاژ سینوسی 214 ولتی با فرکانس 50 هرتز به ابتدای خط اعمال شود. جریان 200 آمپر در خط جاری می‌شود. اندوکتانس خودی سیم رفت $3/5$ میلی‌هانزی است. فاصله بین سیم رفت و برگشت چند متر است؟ (هادی سیم رفت و برگشت یکسان است.)

- (۱) $e^{-0/25}$
 (۲) $e^{-0/2}$
 (۳) $e^{-0/15}$
 (۴) $e^{-0/1}$

- ۸۷ - در صورتی که اختلاف فاز بین ولتاژ‌های دو پایانه یک خط انتقال با طول متوسط افزایش یابد و اندازه این دو ولتاژ ثابت بماند، کدام گزینه در مورد قدرت راکتیو جذب شده توسط اندوکتانس سلفی خط (QL) و قدرت راکتیو تولیدی توسط خازن خط (QC)، صحیح است؟

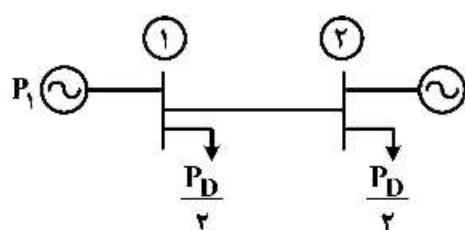- (۱) QC و QL هر دو افزایش می‌یابند.
 (۲) QL کاهش و QC ثابت می‌ماند.
 (۳) QL افزایش و QC ثابت می‌ماند.
 (۴) QL و QC هر دو کاهش می‌یابند.

- ۸۸ - در شبکه بدون تلفات شکل زیر، توزیع بار اقتصادی بدون در نظر گرفتن محدودیت خط انتقال به نحوی است که هزینه حاشیه‌ای سیستم برابر با $\frac{S}{\text{MWh}} 24$ به دست می‌آید. با در نظر گرفتن توابع هزینه زیر برای دو واحد تولیدی و فرض محدودیت انتقال توان 100MW برای خط انتقال، مقدار بار کل شبکه (P_D) و توان تولیدی واحدهای تولیدی در وضعیت بهره‌برداری اقتصادی کدام است؟



$$F_1 = 0.01P_1^2 + 14P_1 + 100$$

$$F_2 = 0.02P_2^2 + 20P_2 + 80$$


$$P_1 = 400, P_2 = 200, P_D = 600 \quad (۱)$$

$$P_1 = 1000, P_2 = 200, P_D = 1200 \quad (۲)$$

$$P_1 = 500, P_2 = 100, P_D = 600 \quad (۳)$$

$$P_1 = 700, P_2 = 500, P_D = 1200 \quad (۴)$$

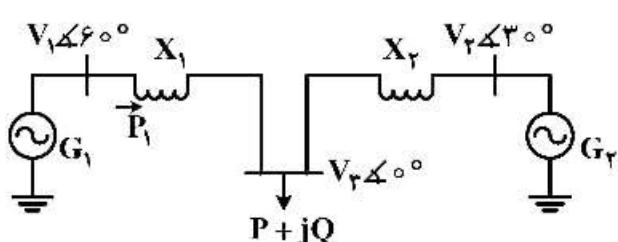-۸۹ در سیستم زیر، اندازه ولتاژ پایانه ژنراتور G_2 کدام است؟ ($X_1 = 2X_2$)



$$\sqrt{3}V_1 \frac{(P - P_1)}{P_1} \quad (1)$$


$$\frac{1}{2\sqrt{3}}V_1 \frac{(P - P_1)}{P_1} \quad (2)$$

$$\frac{V_1 (P - P_1)}{2 P_1} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} V_1 \frac{(P - P_1)}{P_1} \quad (4)$$

-۹۰ در شبکه زیر، با مقادیر اولیه $V_1 = V_i$ ، ولتاژ باس ۲ پس از یک تکرار روش گوس - سایدل، کدام است؟

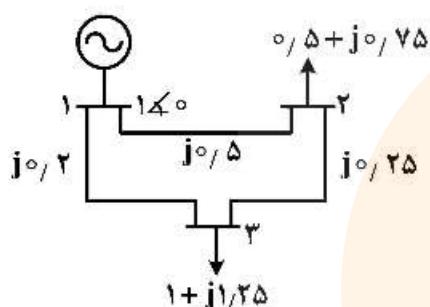(امپدانس‌ها و ولتاژها و توان‌ها بر حسب p,u است.)



$$Y_{bus} = j \begin{bmatrix} -7 & 2 & 5 \\ 2 & -6 & 4 \\ 5 & 4 & -9 \end{bmatrix}$$

$$\frac{5/25 - j0/5}{6} \quad (1)$$

$$\frac{6/75 + j0/5}{6} \quad (2)$$


$$\frac{-6/75 - j0/5}{6} \quad (3)$$

$$\frac{-5/25 + j0/5}{6} \quad (4)$$

سیستم‌های کنترل خطی:

-۹۱ در سیستم زیر، نیروی $f(t)$ ورودی و $y(t)$ خروجی است. بهای چه مقدار k_1 ، خروجی $y(t)$ با اعمال ورودی

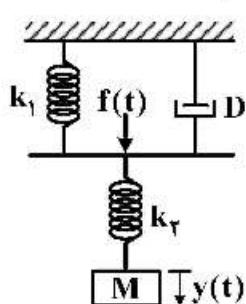ضریب واحد، پس از گذشت مدت زمانی صفر خواهد شد؟ k^* ، یک بهره ثابت است.




$$k_1 > k^* \quad (1)$$

$$k_1 < k^* \quad (2)$$

$$k_1 = \sqrt{D} \quad (3)$$

$$k_1 > 0 \quad (4)$$

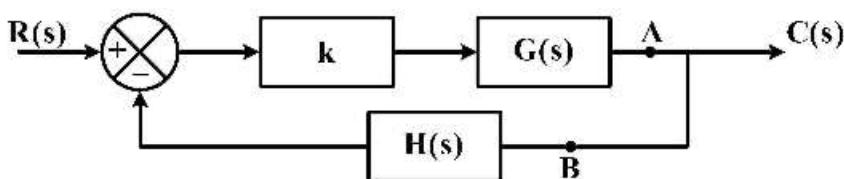- ۹۲- بهره k را چطور انتخاب کنیم تا اثر اغتشاش وارد در نقطه A و نقطه B، حداقل شود؟




۱) A: کاهش k , B: افزایش k

۲) A: افزایش k , B: کاهش k



۳) کاهش k , A: B: کاهش k

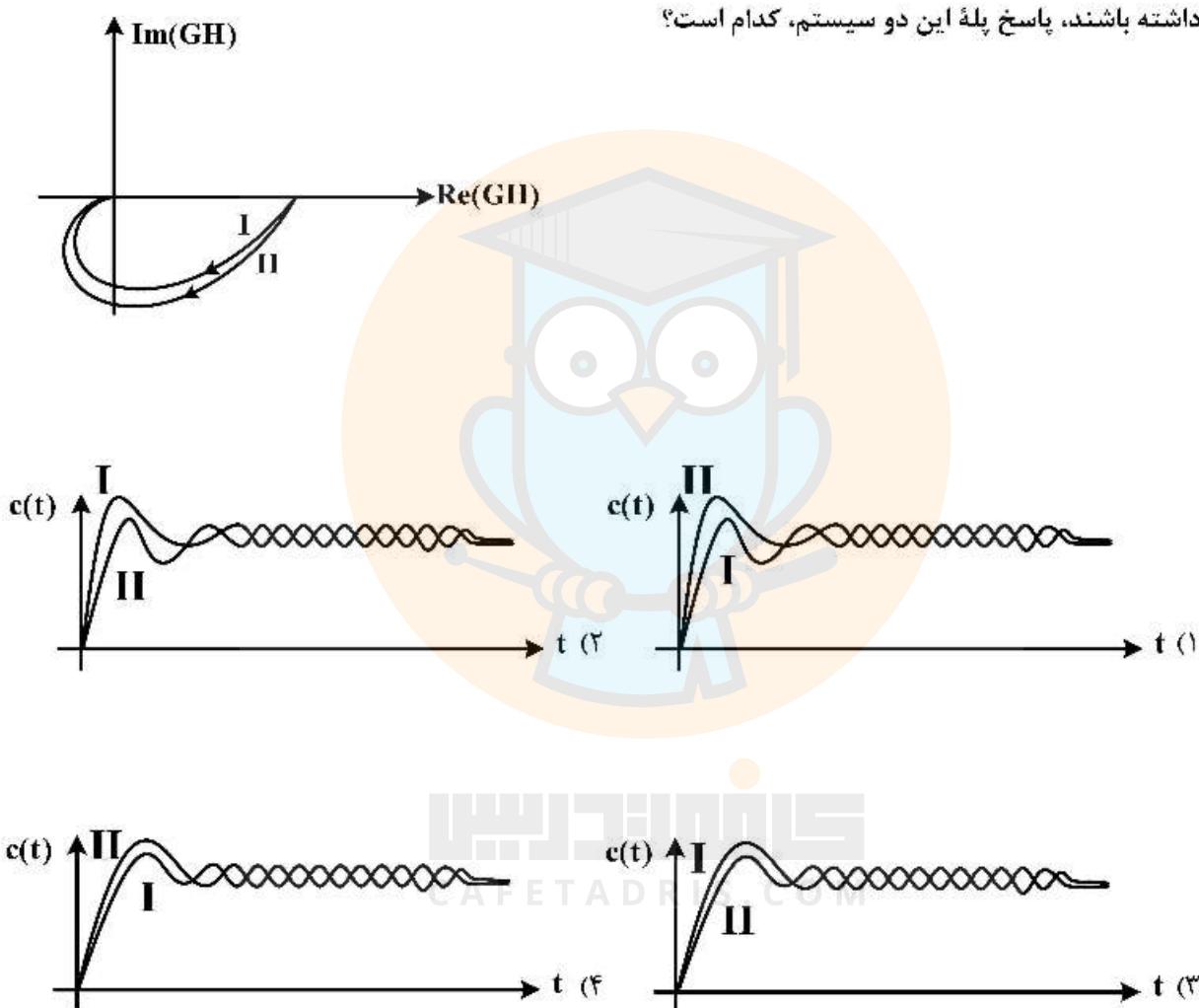۴) A: افزایش k , B: افزایش k


- ۹۳- نمودار قطبی دو سیستم مرتبه دو در زیر رسم شده است. در صورتی که این دو سیستم فرکانس طبیعی یکسانی داشته باشند، پاسخ پله این دو سیستم، کدام است؟



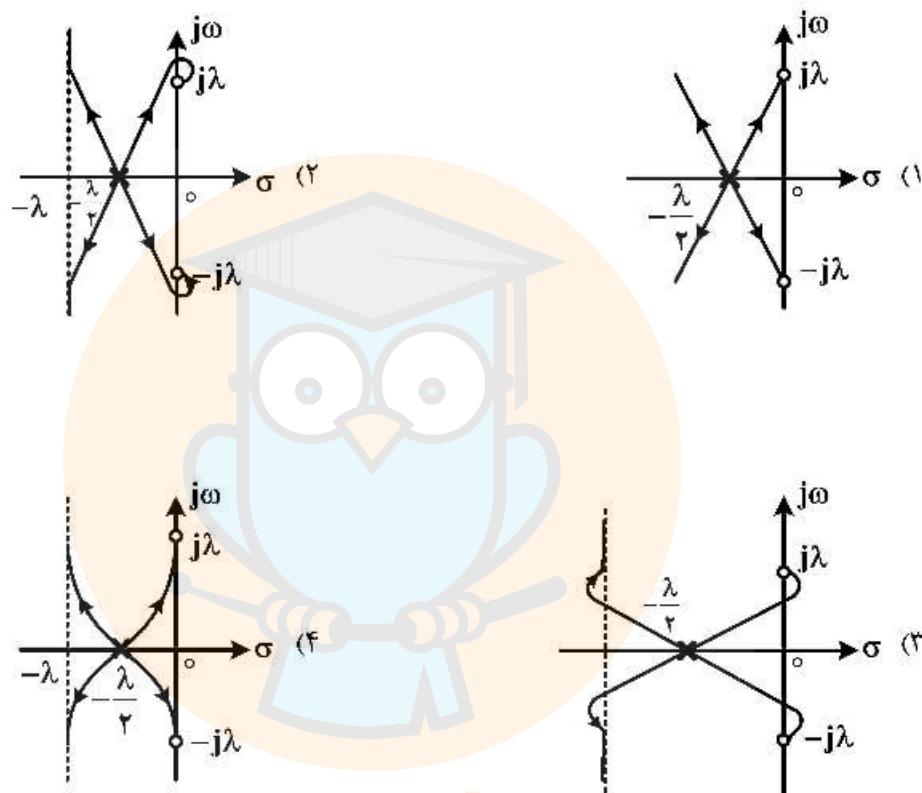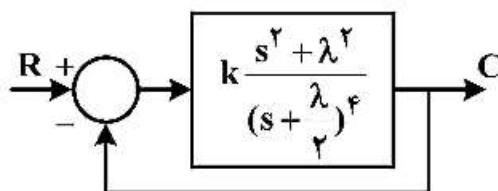
۹۴- نمودار مکان هندسی ریشه‌ها برای سیستم زیر به ازای $\omega > 0$ ، کدام است؟




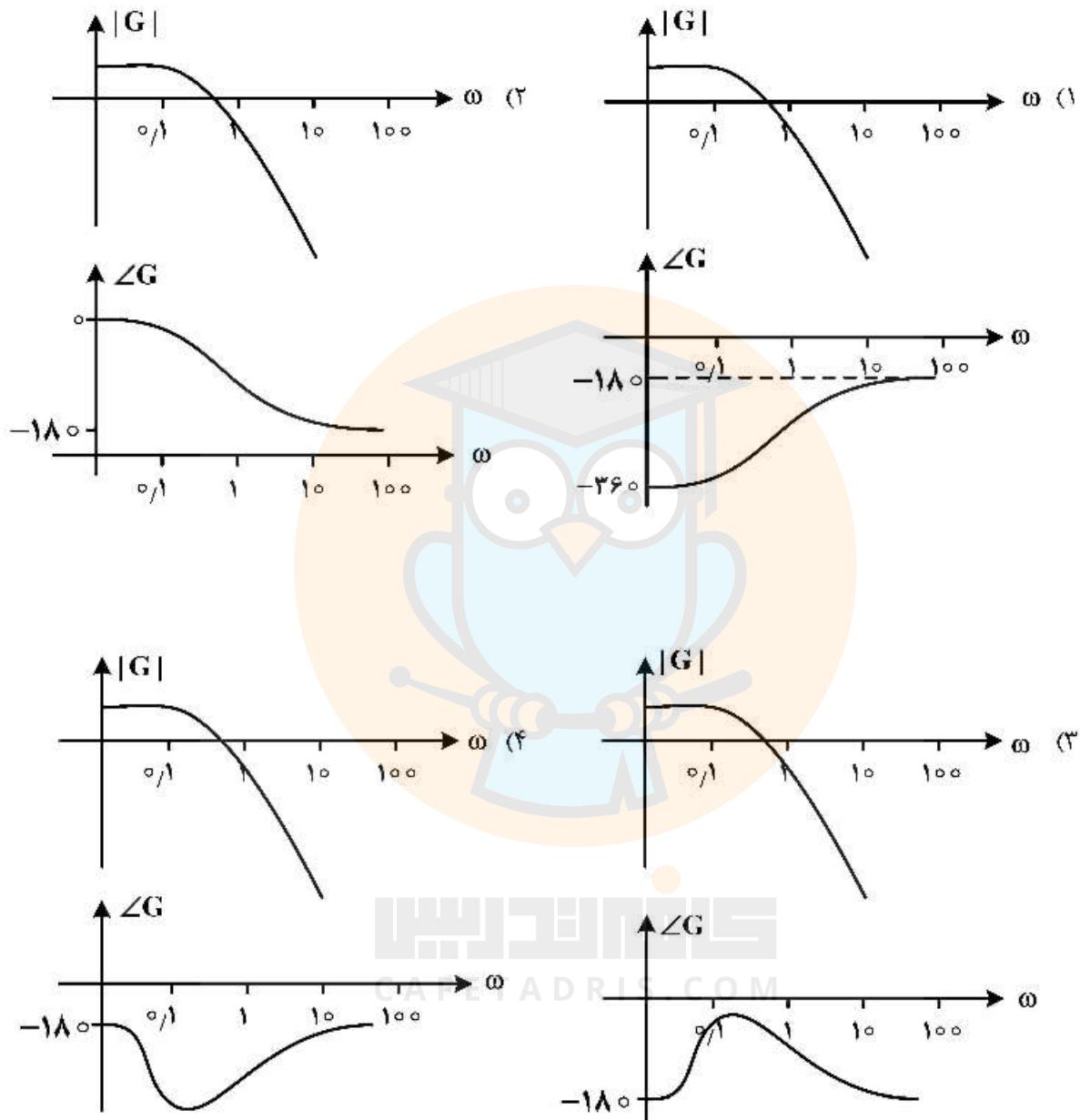
۹۵- دیاگرام بودی سیستم با تابع تبدیل $G(s) = \frac{2}{s^2 - 3s + 1}$, کدام است؟



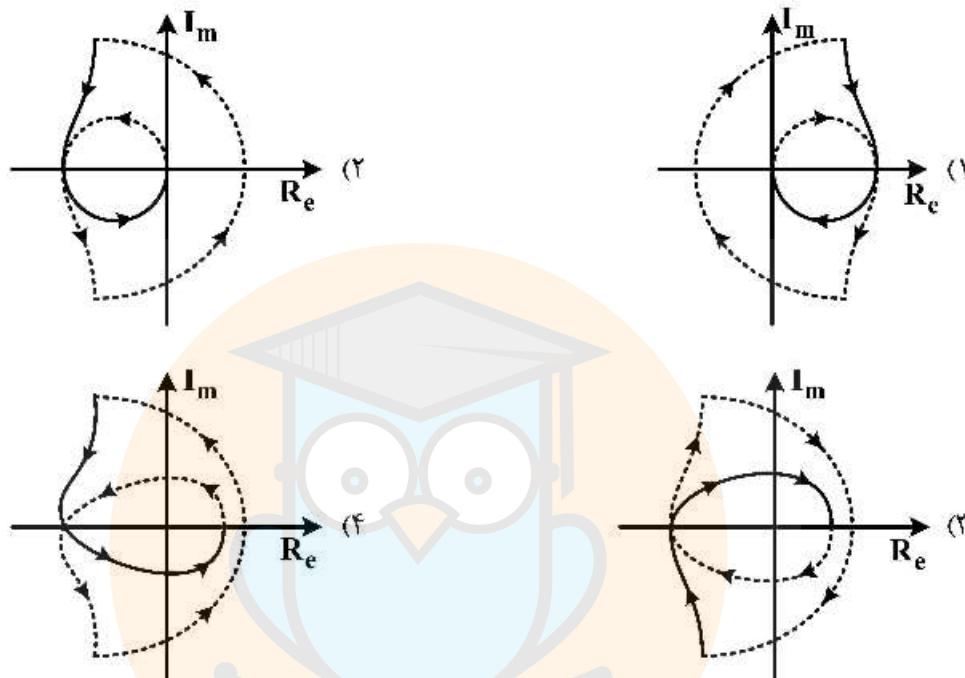- ۹۶- یک سیستم کنترل با تابع تبدیل مسیر پیشروی $G(s)$ و فیدبک واحد منفی را در نظر بگیرید که در آن تابع $G(s)$ حداقل تعداد صفر و قطب حقیقی را داشته باشد. می‌دانیم $K = g(0^+)$ که $g(t) = \frac{1}{2}t^2$ پاسخ ضربه است. همچنین خطای مانای سیستم حلقه‌بسته به ورودی شتاب $\left(\frac{1}{2}t^2\right)$ صفر است. کدام گزینه نمودار نایکوئیست این سیستم را نشان می‌دهد؟



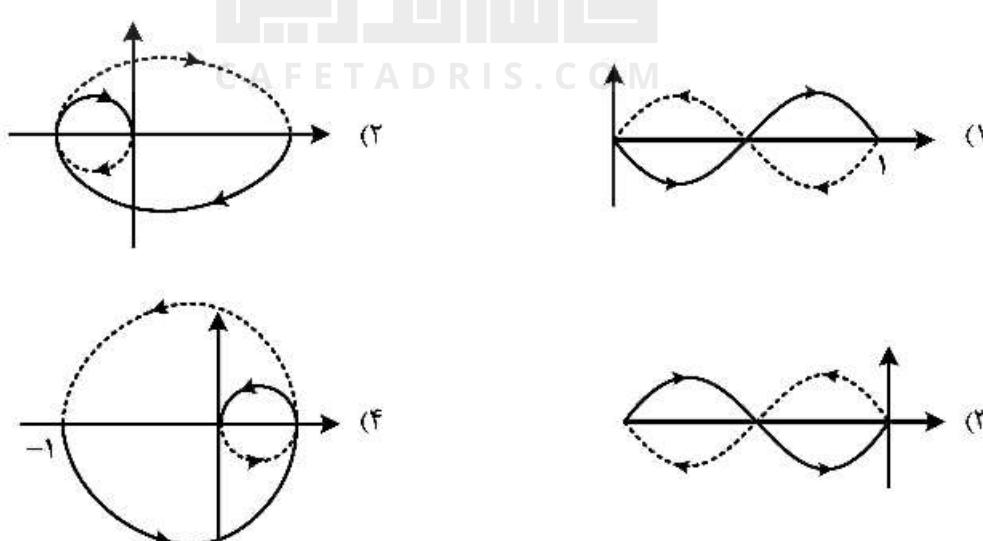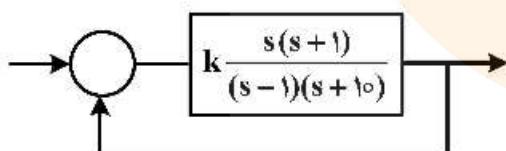- ۹۷- دیاگرام نایکوئیست سیستم زیر، کدام است؟



- ۹۸ - یک سیستم فیدبک واحد منفی باتابع تبدیل حلقه باز $G(s) = \frac{1}{(s-3)(s+2)}$ را در نظر بگیرید. کنترل کننده مناسب برای پایدارسازی سیستم حلقه بسته و خطای حالت دائم به ورودی پله $e_{ss} = 0/01$ ، کدام است؟


$$C(s) = k \frac{s+4}{s+4/5} \quad (1)$$

$$C(s) = k \frac{s-3}{s+4} \quad (2)$$

$$C(s) = k \frac{s+4}{s+6} \quad (3)$$

$$C(s) = k \frac{s+4}{s+5/1} \quad (4)$$

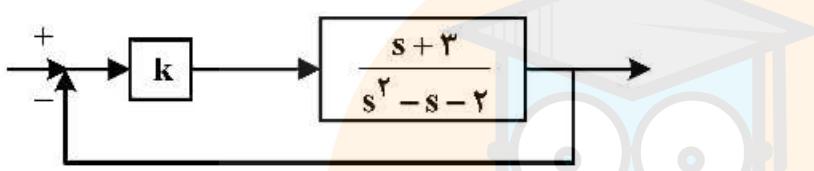- ۹۹ - سیستم زیر را در نظر بگیرید. به آزای چه مقادیری از k سیستم در پاسخ به ورودی پله، دارای پاسخ نوسانی است؟




$$k = 13/3 \quad (1)$$

$$k > 13/3 \quad (2)$$

$$1 < k < 13/3 \quad (3)$$

$$k > 1 \quad (4)$$

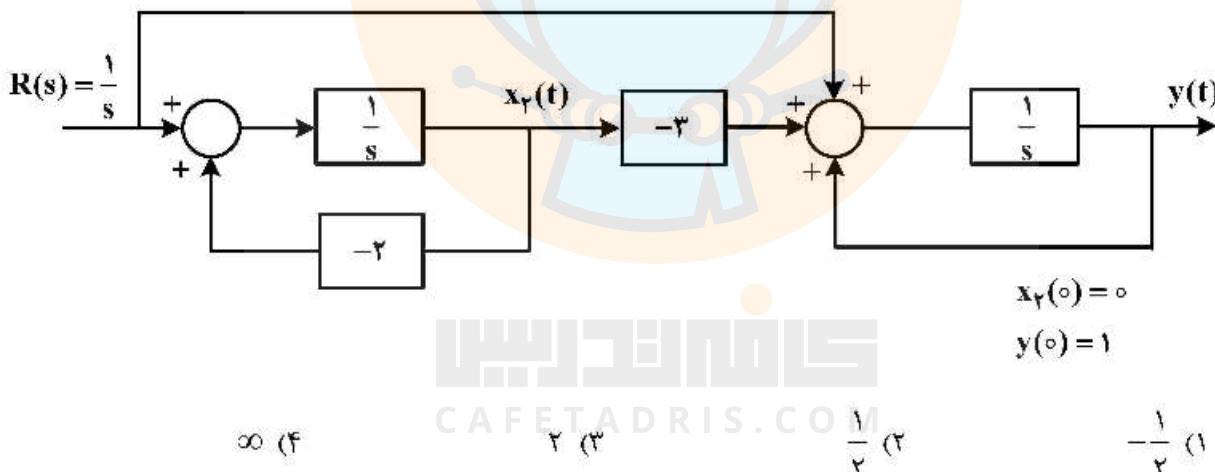- ۱۰۰ - مقدار حالت دائم خروجی (y_{ss}) برای سیستم زیر، کدام است؟



- ۱۰۱ - سیستم زیر را در نظر بگیرید:

$$G(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+4)}$$

در حوالی کدام نقطه، کمترین تغییرات قطب‌ها حاصل می‌شود؟


$$s = -3 \quad (1)$$

$$s = -2/2 \quad (2)$$

$$s = -1 \quad (3)$$

$$s = -3/25 \quad (4)$$

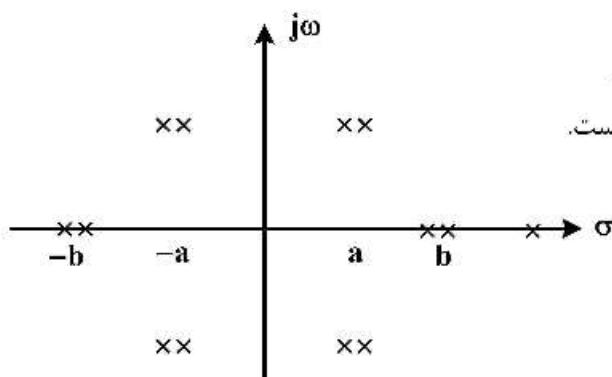۱۰۲ - در صورتی که محل ریشه‌های معادله مشخصه مطابق شکل زیر باشد، در ارائه راث چه رخ می‌دهد؟



۱) بین دو سطر صفر سه تغییر علامت وجود دارد.

۲) بعد از اولین سطر صفر هفت تغییر علامت وجود دارد.

۳) دارای یک سطر صفر و چهار تغییر علامت بعد از آن است.

۴) سه سطر صفر دارد.

سیگنال‌ها و سیستم‌ها:

۱۰۳ - یک سیستم با رابطه ورودی ($x(t)$) - خروجی ($y(t)$) به صورت $y(t) = x(\sin(t))$ در کدام دسته قرار دارد؟

۱) تغییرپذیر با زمان و علی

۲) تغییرپذیر با زمان و غیرعلی

۳) تغییرناپذیر با زمان و غیرعلی

۴) تغییرناپذیر با زمان و علی

۱۰۴ - ورودی یک سیستم گسسته $[n]x$ و خروجی آن $[n]y$ به صورت زیر است:

$$y[n] = y[n-1]x(n-1) + \frac{1}{4}x(n)$$

در مورد خطی بودن و پایداری سیستم فوق، کدام گزینه درست است؟

۱) سیستم خطی و پایدار است.

۲) سیستم خطی و ناپایدار است.

۳) سیستم غیرخطی و پایدار است.

۴) سیستم غیرخطی و ناپایدار است.

۱۰۵ - کدام گزینه صحیح است؟

۱) اتصال متواالی دو سیستم غیرخطی، معادل یک سیستم غیرخطی است.

۲) اتصال متواالی دو سیستم پایدار، می‌تواند سیستم معادل ناپایدار را نتیجه دهد.

۳) یک سیستم خطی وارون‌پذیر است اگر و تنها اگر سیگنال خروجی صفر، تنها ناشی از اعمال ورودی صفر باشد.

۴) در هر سیستم علی، اگر ورودی تا لحظه دلخواه t_0 متعدد با صفر باشد، سیگنال خروجی نیز متعدد با صفر است.

۱۰۶ - سیگنال $(t)x$ به صورت زیر تعریف شده است. مقدار $\left(\frac{3}{\pi}\right)x$ کدام است؟

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \operatorname{sinc}(t - \pi n)$$

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

$$-\frac{\pi}{3} \quad (2)$$


$$1 \quad (4)$$

$$-\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

۱۰۷ - سیگنال پیوسته در زمان $x(t)$ به صورت زیر داده شده است. با در نظر گرفتن $H(\omega) = 2 \frac{\sin(\omega)}{\omega}$ ، مقدار انتگرال
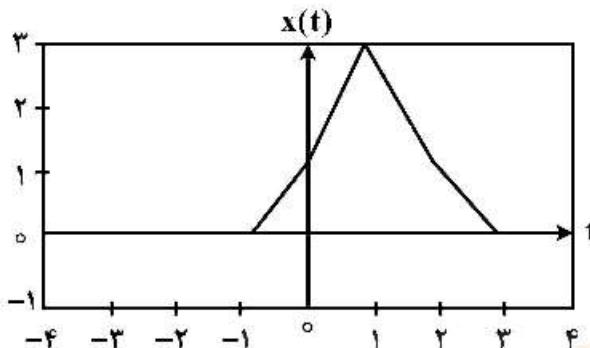
$$\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$



۱ (۱)

$\frac{5}{2}$ (۲)

5π (۳)

$\frac{5}{2}\pi$ (۴)

۱۰۸ - سیگنال های ورودی و خروجی متناظر در یک سیستم LTI هستند.

اگر $x_1(t) = \frac{d}{dt}x_2(t)$ به عنوان ورودی به سیستم داده شود، در آن صورت خروجی متناظر، $y_2(t)$ ، در رابطه

زیر صدق می‌کند:

$$y_2(t) = -2y_1(t) + e^{-t}u(t-2)$$

پاسخ ضربه سیستم، برابر کدام است؟

$e^{-t}u(t-2)$ (۱)

$e^{-t}u(t-1)$ (۲)

$e^{-(t-1)}u(t-2)$ (۳)

$e^{-(t-1)}u(t-1)$ (۴)

۱۰۹ - مقدار انتگرال زیر کدام است؟

$$I = \int_{-\infty}^{\pi} \frac{\sin^2(\Delta \frac{\omega}{\gamma})}{\sin^2(\frac{\omega}{\gamma})} d\omega$$



8π (۱)

5π (۲)

2π (۳)

10π (۴)

۱۱۰ - در مورد سیستم LTI زمان گستته، کدام گزینه صادق است؟

(۱) اگر پاسخ ضربه کران دار باشد، سیستم پایدار است.

(۲) اگر پاسخ پله کران دار باشد، سیستم پایدار است.

(۳) اگر سیستم پایدار باشد، پاسخ پله کران دار است.

(۴) اگر سیستم پایدار باشد، پاسخ ضربه می‌تواند بی‌کران شود.

-۱۱۱ - $x[n]$ سیگنال متناوب با پریود N و با ضرایب سری فوریه a_k است. $[z]$ به معنای بزرگترین عدد صحیح کوچک‌تر یا مساوی z است. اگر $y[n] \triangleq x\left(\left[\frac{n}{r}\right]\right)$

سری فوریه $[y[n]]$ را b_k بنامیم، در آن صورت b برابر کدام است؟

$$a_r \quad (1)$$

$$ra_r \quad (2)$$

$$\frac{a_r}{r} \quad (3)$$

$$a_r \quad (4)$$

-۱۱۲ - رابطه ورودی و خروجی یک سیستم به صورت زیر است: $(x[n])$ ورودی و $(y[n])$ خروجی)

$$y[n] - y[n-1] + \frac{1}{4}y[n-2] = x(n)$$

اگر $\frac{y[n]}{y[n-1]}$ باشد، نسبت $x(n) = (\frac{1}{4})^n u[n]$ برابر کدام است؟


$$\frac{n}{2(n-1)} \quad (1)$$

$$\frac{n+2}{2n} \quad (2)$$

$$\frac{n+2}{2(n+1)} \quad (3)$$

$$(\frac{n}{n-1})^2 \quad (4)$$

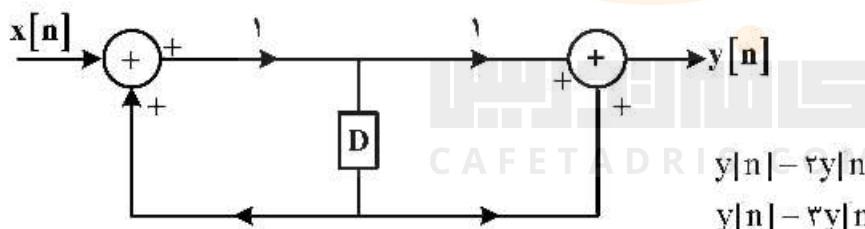-۱۱۳ - معادله تفاضلی مابین $x[n]$ و $y[n]$ در شکل زیر کدام است؟



$$y[n] - 2y[n-1] = x[n] + 2x[n-2] \quad (1)$$

$$y[n] - 2y[n-1] = x[n] + 2x[n-1] \quad (2)$$

$$y[n] - 2y[n-2] = x[n] + 2x[n-1] \quad (3)$$

$$y[n] + 2y[n-2] = x[n] - 2x[n-1] \quad (4)$$

- ۱۱۴- [n] سیگنال متناوب با پریود ۱۰ و در یک پریود با تعریف زیر است. ضرایب سری فوریه آن با همین دوره تناوب برابر کدام است؟

$$x[n] = \begin{cases} 5 & n = 2, 8 \\ -j5 & n = 3 \\ j5 & n = 7 \\ 0 & n = 0, 1, 4, 5, 6, 9 \end{cases}$$

$$\cos\left(\frac{2k\pi}{5}\right) + \sin\left(\frac{3k\pi}{5}\right) \quad (1)$$

$$j\cos\left(\frac{2k\pi}{5}\right) + \sin\left(\frac{2k\pi}{5}\right) \quad (2)$$

$$\cos\left(\frac{3k\pi}{5}\right) + \sin\left(\frac{3k\pi}{5}\right) \quad (3)$$

$$j\cos\left(\frac{3k\pi}{5}\right) + \sin\left(\frac{2k\pi}{5}\right) \quad (4)$$

الکترومغناطیس:

- ۱۱۵- ناحیه $y >$ از ماده عایق با گذردهی برابر E_0 پر شده و ناحیه $y <$ خلا با گذردهی E_0 است. اگر در ناحیه $(x=1, y=0^-, z=2)$ داشته باشیم $\vec{D} = x\bar{a}_x - 2(y+1)\bar{a}_y + z\bar{a}_z (\frac{C}{m})$ در نقطه $y > 0$ کدام است؟

$$\vec{D}$$

$$\frac{1}{10}\bar{a}_x - 2\bar{a}_y + \frac{1}{5}\bar{a}_z \quad (1)$$

$$\bar{a}_x - \frac{1}{5}\bar{a}_y + 2\bar{a}_z \quad (2)$$

$$\frac{1}{10}\bar{a}_x - 2\bar{a}_y + 2\bar{a}_z \quad (3)$$

$$\bar{a}_x - 2\bar{a}_y + \frac{1}{5}\bar{a}_z \quad (4)$$

- ۱۱۶- یک بار نقطه‌ای به فاصله $\frac{3a}{2}$ از مرکز کره هادی کامل به شعاع a قرار دارد. این بار نقطه‌ای یک توزیع بار سطحی P_S روی سطح کره القا می‌کند. حال اگر کره هادی را برداریم و همان توزیع بار سطحی P_S را در محل مرکز کره جایگزین نماییم، میدان الکتریکی در نقطه‌ای که وسط بار نقطه‌ای و مرکز کره (یعنی به فاصله $\frac{3a}{2}$ از مرکز کره و از بار نقطه‌ای) قرار دارد، چه تغییری می‌کند؟

۲) صفر می‌شود.

۱) نصف می‌شود.

۴) تغییری نمی‌کند.

۳) دو برابر می‌شود.

- ۱۱۷ - نوار هادی در امتداد محور x به ابعاد $y < \frac{b}{2}$ در صفحه $z=0$ جریان I را در جهت \bar{a}_x از خود عبور می‌دهد. همچنین سیم باریک و طویلی در $y=0$ و $z=d$ جریان I را در جهت \bar{a}_x - در خود حمل می‌کند. نیروی واحد طول در همان سیم باریک و طویل که توسط نوار هادی اعمال می‌شود، کدام است؟


$$F_z = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi b} \tan^{-1} \frac{b}{d} \quad (1)$$

$$F_z = \frac{\mu_0 I^2}{\pi b} \tan^{-1} \frac{b}{2d} \quad (2)$$

$$F_z = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi b} \tan^{-1} \frac{b}{2d} \quad (3)$$

$$F_z = \frac{\mu_0 I^2}{\pi b} \tan^{-1} \frac{b}{d} \quad (4)$$

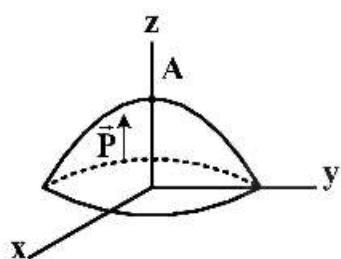- ۱۱۸ - یک نیمکره با شعاع « a » و قطبیدگی الکتریکی $(\frac{C}{m^2})$ وجود دارد. پتانسیل الکتریکی V ناشی از فقط بارهای قطبیده سطحی واقع در صفحه xy در نقطه $A(0, 0, a)$ در است؟



$$\frac{P_a}{2\epsilon_0} (1 - \sqrt{2}) \quad (1)$$

$$\frac{P_a}{2\epsilon_0} (1 + \sqrt{2}) \quad (2)$$

$$\frac{P_a}{2\epsilon_0} (\sqrt{2} - 1) \quad (3)$$

$$\frac{P_a}{2\epsilon_0} (\sqrt{2} + 1) \quad (4)$$

- ۱۱۹ - در ناحیه $1 \leq x \leq 0$ و $0 \leq y \leq 1$ و $0 \leq z \leq 1$ شدت میدان $\bar{E} = 2\bar{a}_x - 5\bar{a}_y$ است. این میدان توسط صفحات بارداری که در $x = -1$ و $x = 1$ قرار گرفته‌اند، ایجاد شده است. چگالی بار این صفحات کدام است؟

$$x = -1 \rightarrow \rho_s = \sigma \epsilon_0 \frac{C}{m^2}, x = y + 1 \rightarrow \rho_s = -1 \circ \sqrt{2} \epsilon_0 \frac{C}{m^2} \quad (1)$$

$$x = -1 \rightarrow \rho_s = -\sigma \epsilon_0 \frac{C}{m^2}, x = y + 1 \rightarrow \rho_s = -1 \circ \sqrt{2} \epsilon_0 \frac{C}{m^2} \quad (2)$$

$$x = -1 \rightarrow \rho_s = -\sigma \epsilon_0 \frac{C}{m^2}, x = y + 1 \rightarrow \rho_s = 1 \circ \sqrt{2} \epsilon_0 \frac{C}{m^2} \quad (3)$$

$$x = -1 \rightarrow \rho_s = \sigma \epsilon_0 \frac{C}{m^2}, x = y + 1 \rightarrow \rho_s = 1 \circ \sqrt{2} \epsilon_0 \frac{C}{m^2} \quad (4)$$

۱۲۰ - روی سطح کروی $2\pi \leq \varphi \leq 0^\circ$ و $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ جریان الکتریکی سطحی $\vec{m} = k\bar{a}_\phi \left(\frac{A}{m} \right)$ جاری است.

گشته اور مغناطیسی ناشی از آن کدام است؟


$$\bar{a}_z \frac{\pi ka^3}{\lambda} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \quad (1)$$

$$\bar{a}_z \frac{\pi ka^3}{\lambda} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \quad (2)$$

$$\bar{a}_z \frac{\pi ka^3}{\lambda} (\pi - 2) \quad (3)$$

$$\bar{a}_z \frac{\pi ka^3}{\lambda} (\pi + 2) \quad (4)$$

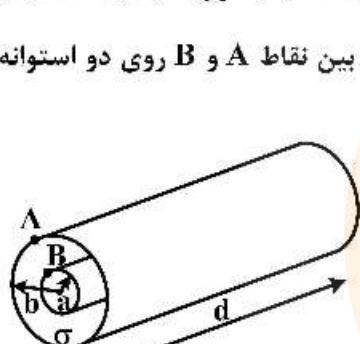۱۲۱ - در شکل زیر، بین دو استوانه رسانای هم محور به شعاع داخلی a و خارجی b ($a < b$) و طول d از ($d \gg a, b$) ماده ای با رسانندگی متغیر $\sigma = \frac{k}{r^3} \left(\frac{s}{m} \right)$



مقاومت الکتریکی R بین نقاط A و B روی دو استوانه کدام است؟

$$\frac{1}{2\pi kd} \left(\frac{1}{a^3} - \frac{1}{b^3} \right) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2\pi kd} (b^3 - a^3) \quad (2)$$


$$\frac{1}{6\pi kd} (b^3 - a^3) \quad (3)$$

$$\frac{1}{6\pi kd} \left(\frac{1}{a^3} - \frac{1}{b^3} \right) \quad (4)$$

۱۲۲ - کره هادی با شعاع $a = 5\text{cm}$ مفروض است. لایه ای دی الکتریک با ضریب $\epsilon_3 = 3$ با ضخامت ثابت روی کره هادی قرار می دهیم. در این حالت ظرفیت جدید خازن کروی دو برابر ظرفیت بدون دی الکتریک می شود. ضخامت دی الکتریک (d) چند سانتی متر است؟

$$C = 4\pi a \epsilon_0 (F)$$

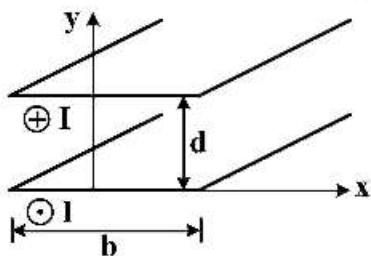۱۲۳ - خط انتقالی از دو هادی صفحه‌ای به عرض b به فاصله d از یکدیگر در هوای آزاد تشکیل شده و در هادی‌ها جریان $\pm I$ برقرار است. اگر $b \gg d$ باشد، نیروی وارد بر واحد طول هادی پایینی کدام است؟



$$\bar{F} = -\frac{\mu_0 I^2}{4b} \bar{a}_y \frac{N}{m} \quad (1)$$

$$\bar{F} = -\frac{\mu_0 I^2}{2b} \bar{a}_y \frac{N}{m} \quad (2)$$

$$\bar{F} = \frac{\mu_0 I^2}{2b} \bar{a}_y \frac{N}{m} \quad (3)$$

$$\bar{F} = \frac{\mu_0 I^2}{4b} \bar{a}_y \frac{N}{m} \quad (4)$$

۱۲۴ - خازن صفحه‌ای با صفحات $S = 10 \text{ cm}^2$ و فاصله بین صفحات $d = 10 \text{ mm}$ مفروض است. بین صفحات دی الکتریکی ناهمگن که ضریب گذردگی نسبی آن به طور خطی از ۱ تا ۱۱ بین صفحات پُر شده است؛ میزان ظرفیت خازن کدام است؟ (از اثرات لبه‌ای صرف‌نظر کنید)


$$C = \frac{\epsilon_0}{\ln 22} F \quad (1)$$

$$C = \frac{2\epsilon_0}{\ln 11} F \quad (2)$$

$$C = \frac{\epsilon_0}{\ln 11} F \quad (3)$$

$$C = \frac{2\epsilon_0}{\ln 22} F \quad (4)$$

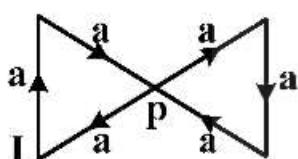۱۲۵ - در شکل زیر جریان الکتریکی I روی مسیر جاری است. اندازه \vec{H} شدت میدان مغناطیسی در نقطه P کدام است؟




$$\frac{2I}{\pi a \sqrt{2}} \quad (1)$$

$$\frac{2I}{\pi a \sqrt{3}} \quad (2)$$

$$\frac{2I}{\pi a \sqrt{3}} \quad (3)$$

$$\frac{I}{\pi a \sqrt{3}} \quad (4)$$

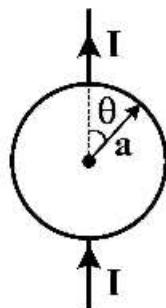- ۱۲۶ - مطابق شکل زیر، جریان دائم «I» در یک سیم بلند در راستای \bar{a}_z ، از یک نقطه وارد یک پوسته کروی به مرکز مبدأ مختصات و شعاع «a» می‌شود و جریان از نقطه مقابل روی پوسته کروی توسط سیم بلند دیگری خارج می‌شود. بردار چگالی جریان سطحی « \bar{J} » روی پوسته کروی کدام است؟



$$\bar{J}_s = \frac{-1}{2\pi a \sin \theta} \bar{a}_0 \quad (1)$$

$$\bar{J}_s = \frac{I}{2\pi a \sin \theta} \bar{a}_0 \quad (2)$$

$$\bar{J}_s = \frac{I}{2\pi a \cos \theta} \bar{a}_0 \quad (3)$$

$$\bar{J}_s = \frac{-I}{2\pi a \cos \theta} \bar{a}_0 \quad (4)$$

مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی:


- ۱۲۷ - در مدار زیر اگر $i_d = 0/2\mu A$ باشد، ولتاژ v_{cm} چند میلی ولت است؟

۱۰ (۱)

۱۲ (۲)

۱۵ (۳)

۲۰ (۴)

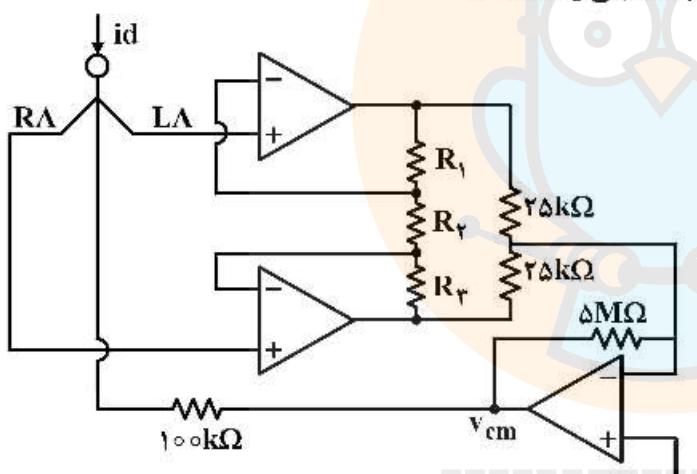

- ۱۲۸ - در یک مدار اندازه‌گیری ECG مقاومت ورودی تقویت‌کننده $4M\Omega$ و خازن معادل ورودی تقویت‌کننده $10nF$ است. اگر مقاومت معادل هر الکترود $10k\Omega$ و خازن معادل آنها $1nF$ باشد، فرکانس قطع $3dB$ تقویت‌کننده ECG، چند هرتز است؟

۸/۵ (۱)

۷/۲ (۲)

۶/۵ (۳)

۴ (۴)

- ۱۲۹ - یک سنسور خازنی با سطح مقطع $1cm^2$ برای اندازه‌گیری سیگнал صوتی به کار رفته است. اگر مقاومت ورودی تقویت‌کننده‌ای که این سنسور خازنی به آن وصل شده، $100M\Omega$ باشد، فاصله صفحات خازن برای عبور فرکانس‌های بیش از $20 Hz$ چند میلی‌متر است؟ $\epsilon = 8/85 \times 10^{-12}$

۱/۱ (۲)

۰/۹۵ (۱)

۲/۲ (۴)

۲/۱ (۳)

- ۱۳۰- در مورد آرتیفکت حرکتی، گزینه نادرست کدام است؟
- (۱) در الکترودهای پلاریزه حرکت مکانیکی منجر به تغییر توزیع بار در الکترود - الکتروولیت می‌شود.
 - (۲) در الکترودهای غیرپلاریزه شونده حرکت مکانیکی منجر به تغییر میزان اتصال ژل و پوست می‌شود.
 - (۳) آرتیفکت حرکتی ناشی از تغییر لحظه‌ای در پتانسیل نیم‌پیل است.
 - (۴) آرتیفکت حرکتی، ناشی از تغییر لحظه‌ای امپدانس پوست است.
- ۱۳۱- یک فشارسنج، فشار خون معلوم 100 میلی‌متر جیوه را در دفعات مختلف 104 ، 102 ، 105 ، 103 و 105 میلی‌متر جیوه اندازه‌گیری کرده است. دقت و قابلیت تکرار آن به ترتیب چند درصد است؟
- (۱) 5%
 - (۲) 10%
 - (۳) 100%
 - (۴) $5\%, 10\%$
- ۱۳۲- طبق استاندارد $10-20$ در ثبت EEG، اعداد فرد نشان‌دهنده کدام قسمت مغز هستند؟
- (۱) بالا
 - (۲) جلو
 - (۳) چپ
 - (۴) راست
- ۱۳۳- برای ساختن LVDT چه تعداد سیم‌بیج لازم است؟
- (۱) 1
 - (۲) 2
 - (۳) 3
 - (۴) 4
- ۱۳۴- عامل ایجاد اثر بیزو الکتریک، چیست؟
- (۱) فشار روی یک کریستال
 - (۲) میدان الکتریکی
 - (۳) گرمای فلزات غیرهم‌جنس
 - (۴) میدان مغناطیسی
- ۱۳۵- کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟
- (۱) تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در ثبت EEG گین بالا دارند.
 - (۲) مقدار CMRR پیش تقویت‌کننده باید بزرگ باشد.
 - (۳) ژل الکترودها، امپدانس تماس را افزایش می‌دهد.
 - (۴) ایزولاسیون شامل منابع ولتاژ و زمین متفاوت است.
- ۱۳۶- چهار استرین گیج مطابق شکل زیر در پل و تستون قرار داده شده‌اند. زمانی که هیچ نیرویی اعمال نمی‌شود، پل در حالت تعادل است. فرض کنید نیرو طوری اعمال شود که R_1 و R_4 کشیده و R_2 و R_3 فشرده شوند. اگر مقاومت اولیه هر کدام 200Ω و تغییر در هر مقاومت 10% باشد، خروجی چند ولت است؟
-
- (۱) 1
 - (۲) -1
 - (۳) 0.5
 - (۴) -0.5
- ۱۳۷- پتانسیل استراحت سلولی با نفوذپذیری یکسان به Na^+ ، K^+ و Cl^- و همچنین بار خالص خنثی در هر دو محیط داخل و خارج سلول، چند میلی ولت است؟
- (۱) $+8^\circ$
 - (۲) $+1^\circ$
 - (۳) 0
 - (۴) -2°


۱۳۸- یک مبدل مقاومتی الستیک به طول $1,0$ متر و سطح مقطع $1,96 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ دارای مقاومت 1kN است. مقاومت مبدل بعد از این که اطراف سینه بیمار به محیط $1,2$ متر پیچیده می‌شود، چند کیلو اهم است؟ فرض کنید سطح مقطع مبدل تغییر نمی‌کند.

$$\frac{1}{12} \quad (1)$$

$$\frac{1}{12} \quad (2)$$

$$1/2 \quad (3)$$

$$12 \quad (4)$$

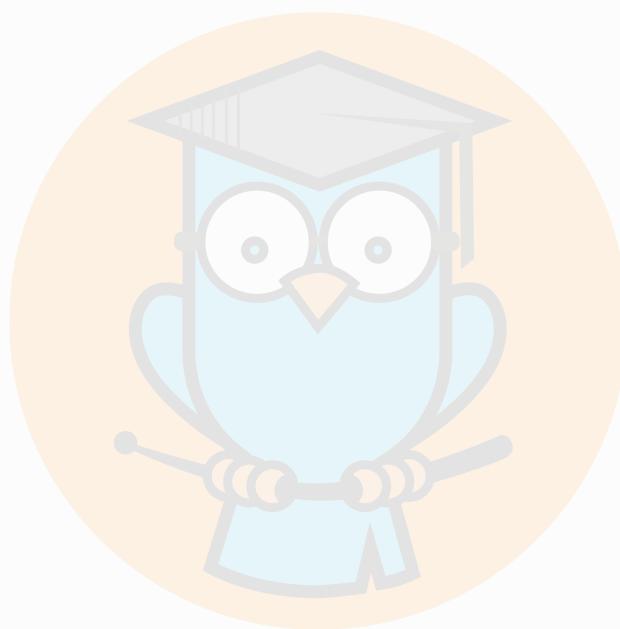

شماره سوال	گزینه صحیح								
1	4	31		61	3	91	4	121	3
2	1	32	2	62	4	92	2	122	4
3	2	33	4	63	3	93	1	123	2
4	3	34	3	64	1	94	3	124	3
5	3	35	1	65	2	95	4	125	4
6	4	36	1	66	4	96	2	126	1
7	1	37	2	67	2	97	1	127	4
8	2	38	2	68	2	98	3	128	4
9	4	39	3	69	1	99	3	129	2
10	3	40	2	70	3	100	4	130	4
11	2	41	2	71	1	101	2	131	2
12	1	42	1	72	1	102	1	132	3
13	4	43	3	73	4	103	2	133	1
14	2	44	3	74	2	104	4	134	2
15	2	45	4	75	3	105	3	135	3
16	2	46	3	76	1	106	1	136	1
17	3	47	4	77	2	107	3	137	1
18	4	48	1	78	3	108	4	138	3
19	2	49	1	79	3	109	4	139	
20	1	50	3	80	2	110	3	140	
21	2	51	4	81	4	111	1	141	
22	3	52	2	82	1	112	2	142	
23	3	53	3	83	4	113	2	143	
24	1	54	1	84	2	114	1	144	
25	4	55	2	85	2	115	1	145	
26	4	56	2	86	4	116	4	146	
27	1	57	4	87	3	117	2	147	
28	3	58		88	2	118	1	148	
29	2	59	3	89	4	119	2	149	
30	1	60	2	90	1	120	3	150	